

## DEEL I: WEERSTANDSNETWERKEN


1. Basiswetten netwerken
2. Éénpoorten
3. Superpositiestelling
4. Tweepoorten
5. Stellingen van Thévenin en Norton
6. Methode van de knooppuntpotentialen
7. Compensatiestelling

## DEEL II: RLC-NETWERKEN

1. Sinusoidaal regimeantwoord
2. Overgangsverschijnselen - tijdsdomein
3. Overgangsverschijnselen - Laplace domein
4. Methode van de maasstromen


# Basiswetten netwerken: KCL, KVL, en VAL

KCL

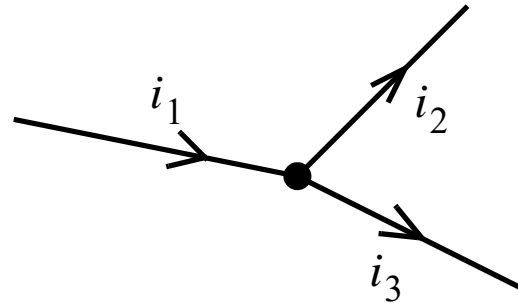


$$i_1 - i_2 - i_3 = 0$$

KVL

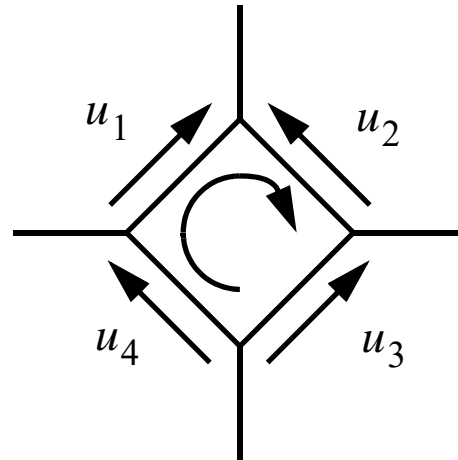


$$u_1 - u_2 - u_3 + u_4 = 0$$


VAL

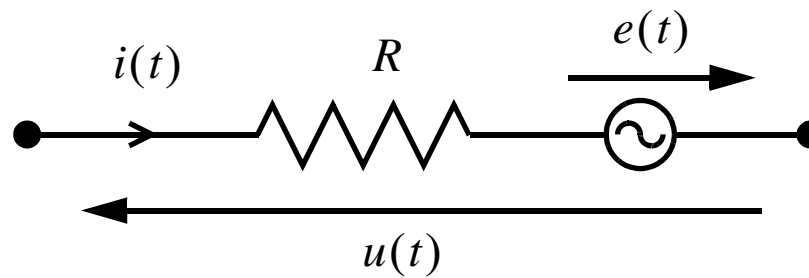


$$u(t) = Ri(t) - e(t)$$


# Éénpoorten

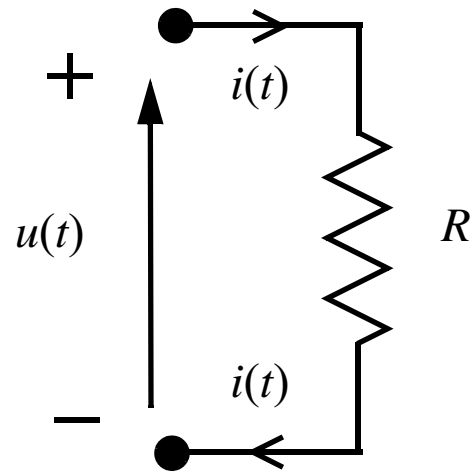

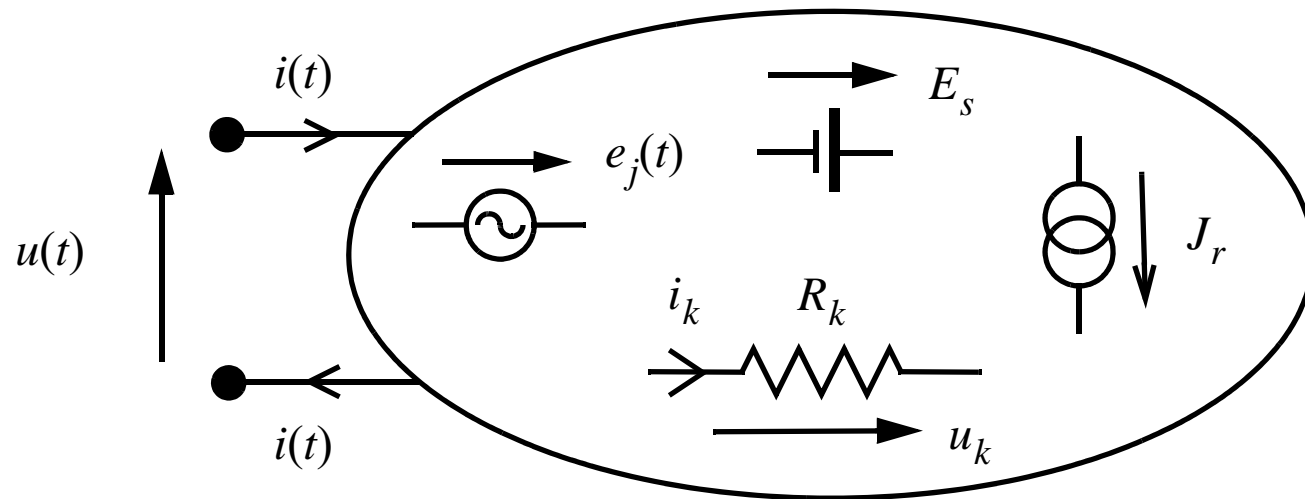

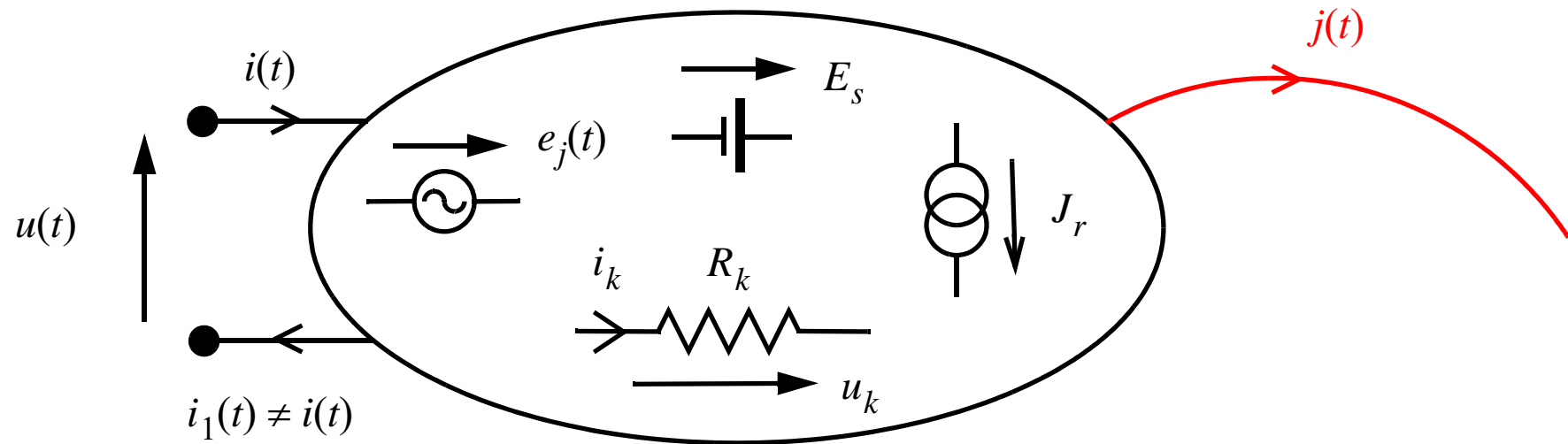


## Wet spanningsdeler

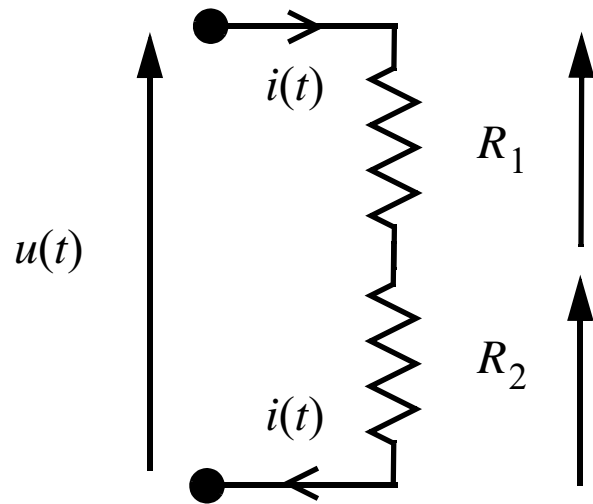

$$u_1(t) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u(t)$$

$$u_2(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u(t)$$


## Wet stroomdeler

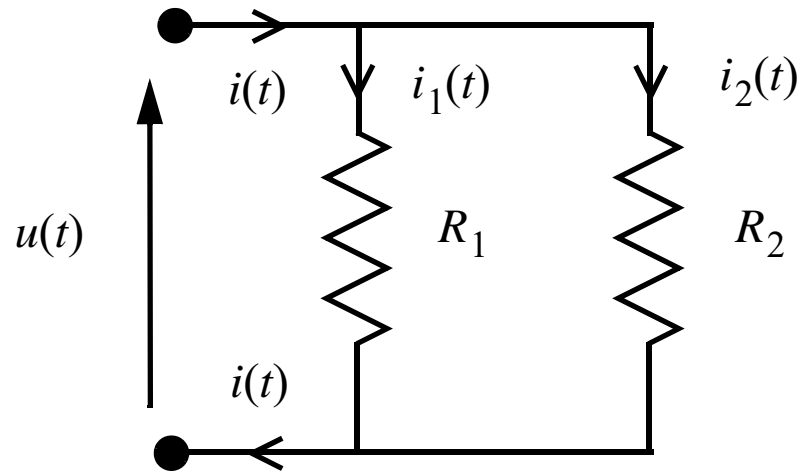


$$i_1(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i(t)$$

$$i_2(t) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i(t)$$

## Onafhankelijke bronnen

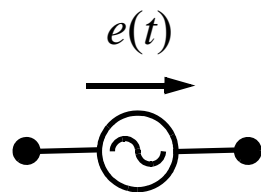

onafhankelijke  
spanningsbron

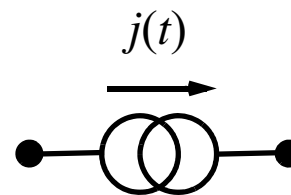


onafhankelijke  
stroombron




# Afhankelijke (gestuurde) bronnen

$$e(t) = Au(t)$$

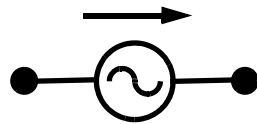


spanningsgestuurde  
spanningsbron

$$j(t) = \beta i(t)$$

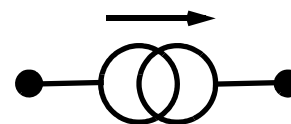


stroomgestuurde  
stroombron

$$e(t) = ri(t)$$

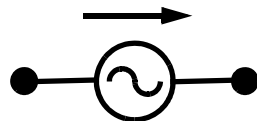


stroomgestuurde  
spanningsbron

$$j(t) = gu(t)$$

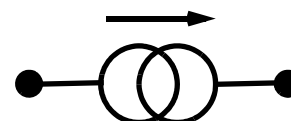



spanningsgestuurde  
stroombron

# Superpositiestelling

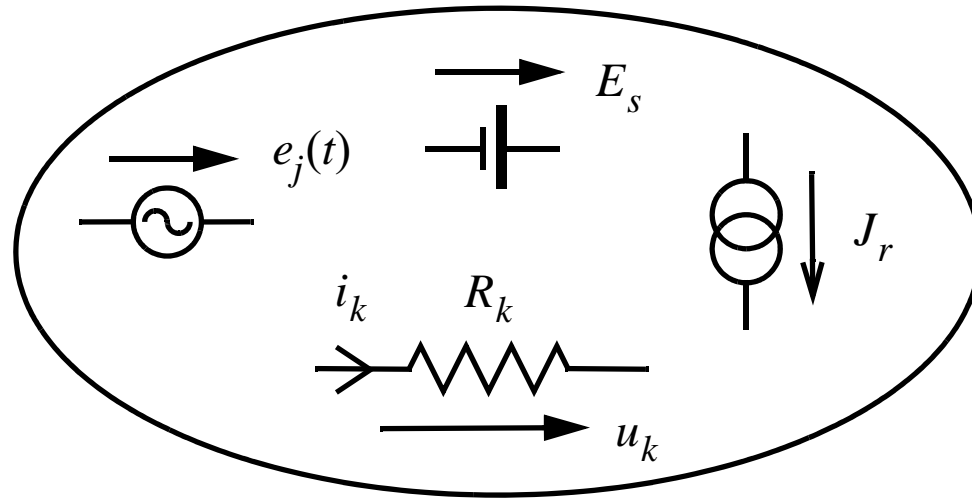


# Tweepoorten

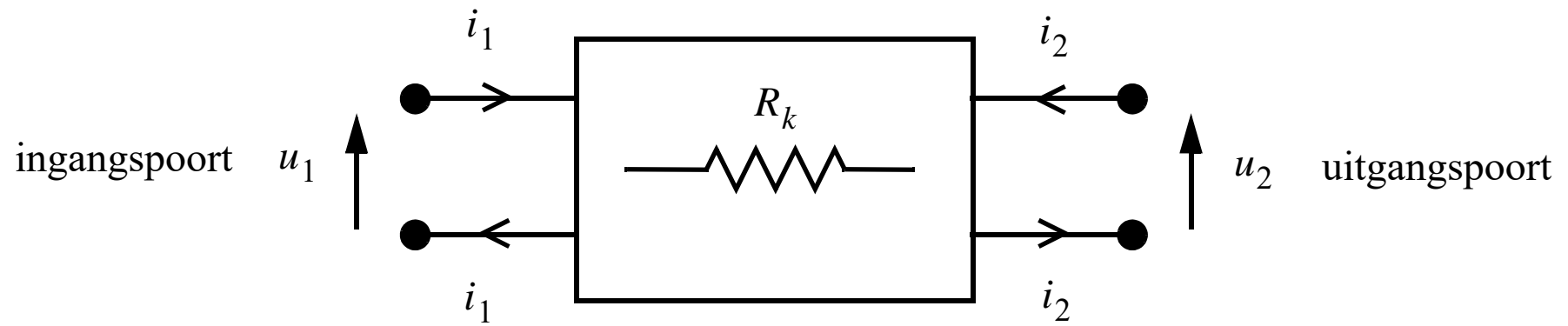


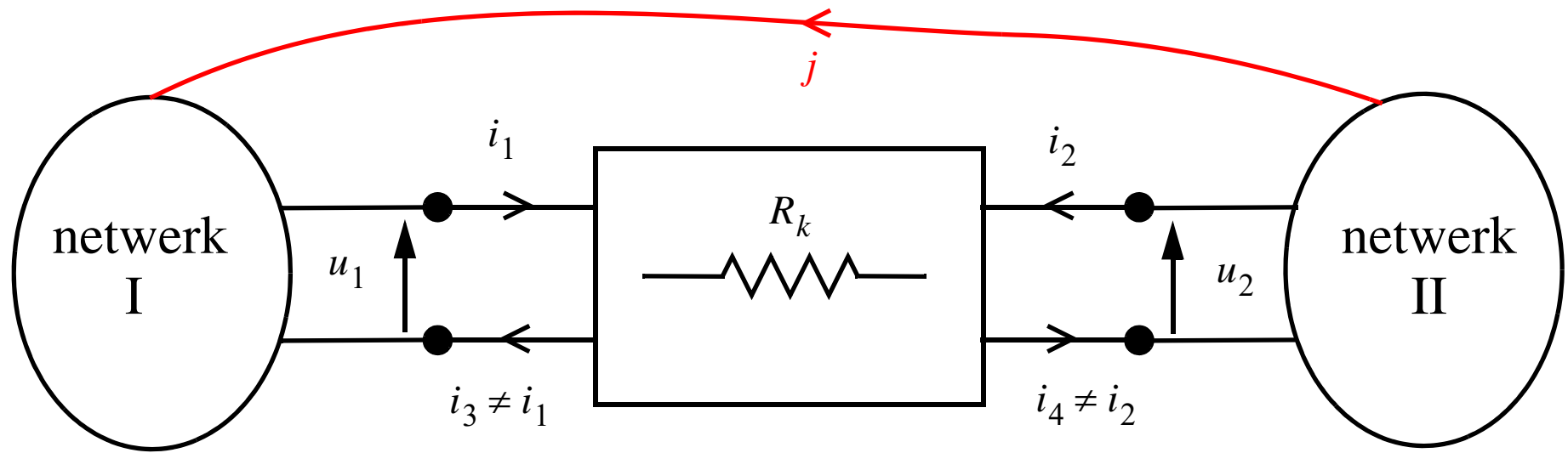


# Weerstandsmatrix

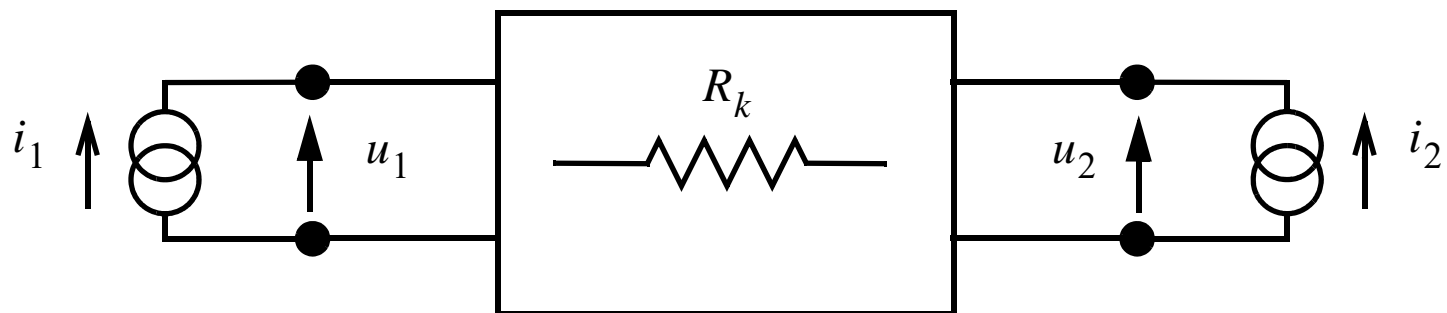


$$R_{11} = \frac{u_1}{i_1} \Big|_{i_2 = 0}$$

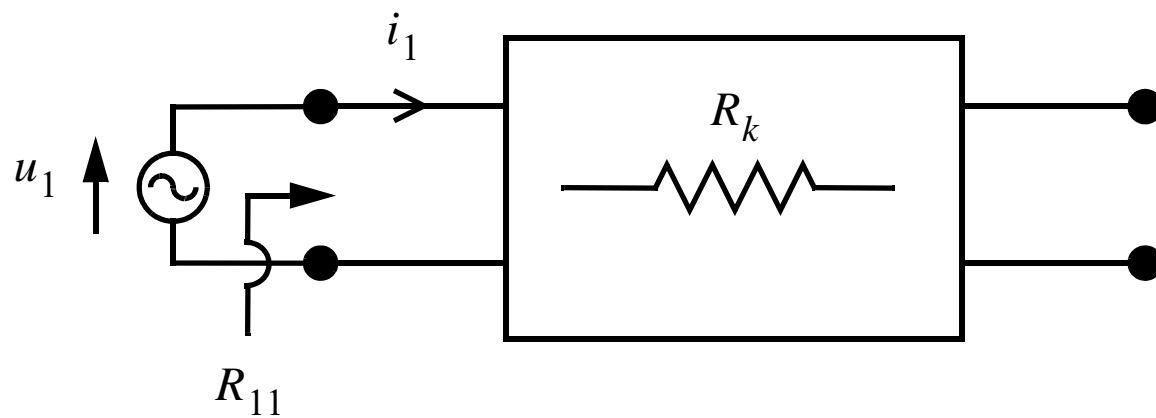

$$R_{22} = \frac{u_2}{i_2} \Big|_{i_1 = 0}$$

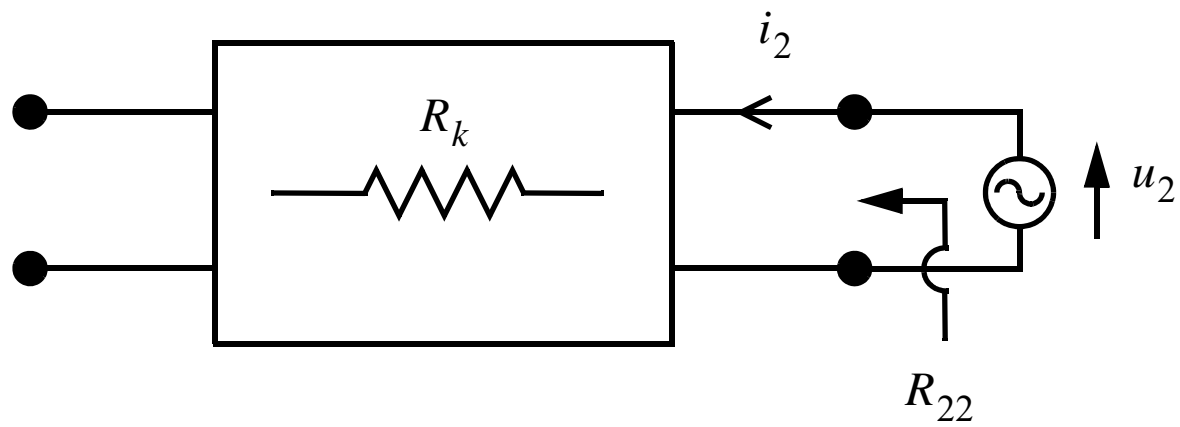



$$R_{12} = \frac{u_1}{i_2} \Big|_{i_1 = 0}$$

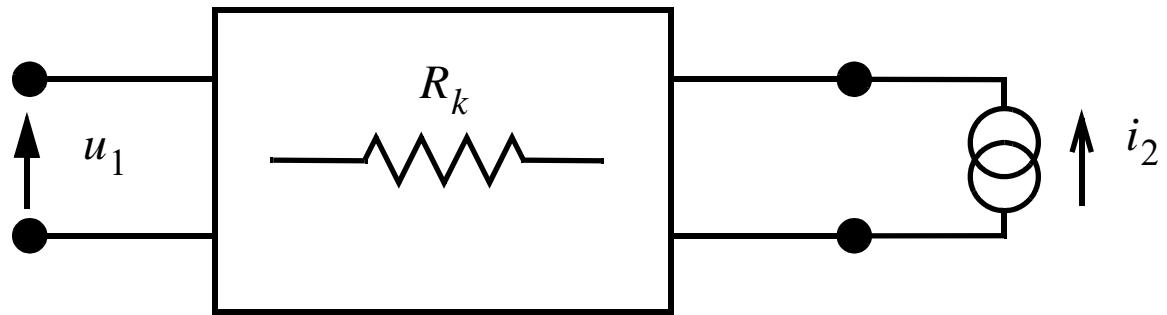




$$R_{21} = \left. \frac{u_2}{i_1} \right|_{i_2 = 0}$$

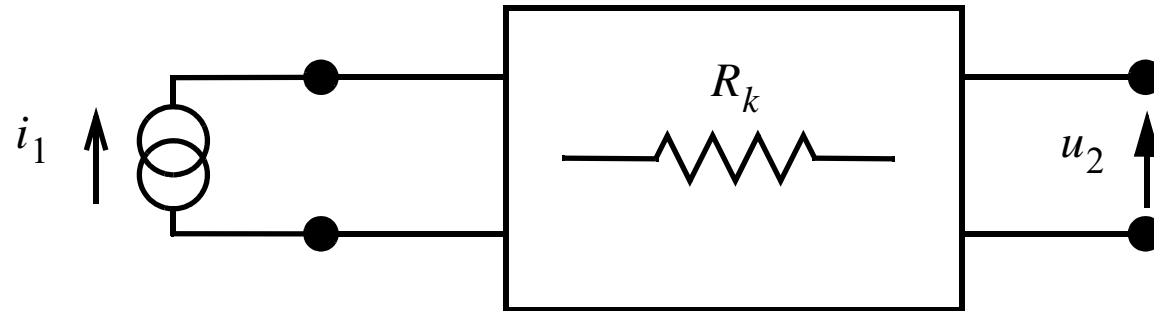

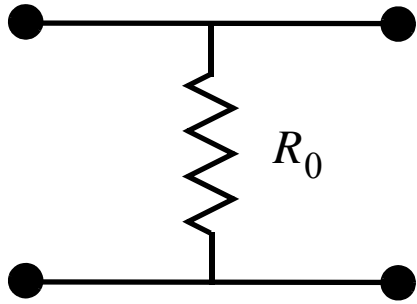

(a)

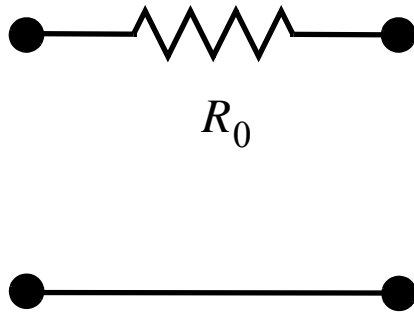


(b)




(c)


# Conductantiematrix

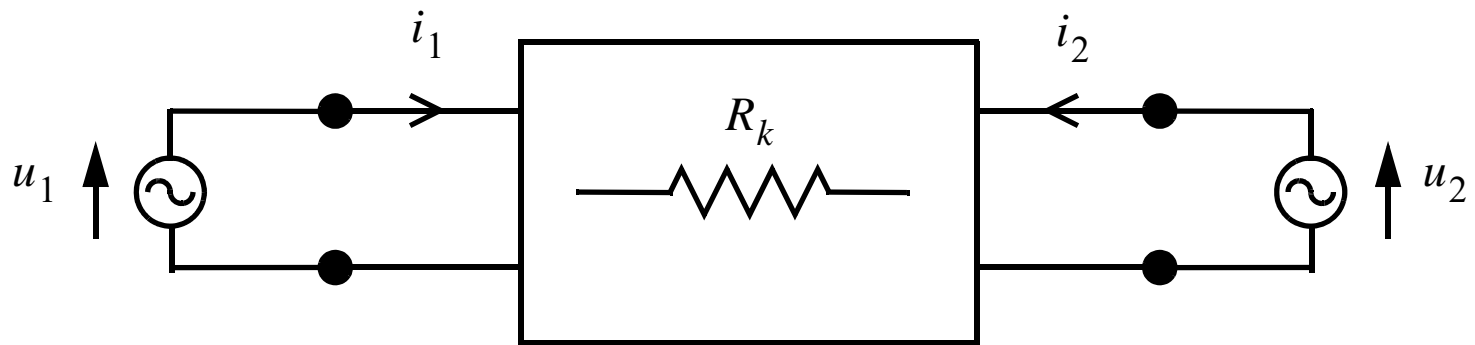


$$G_{11} = \left. \frac{i_1}{u_1} \right|_{u_2 = 0}$$

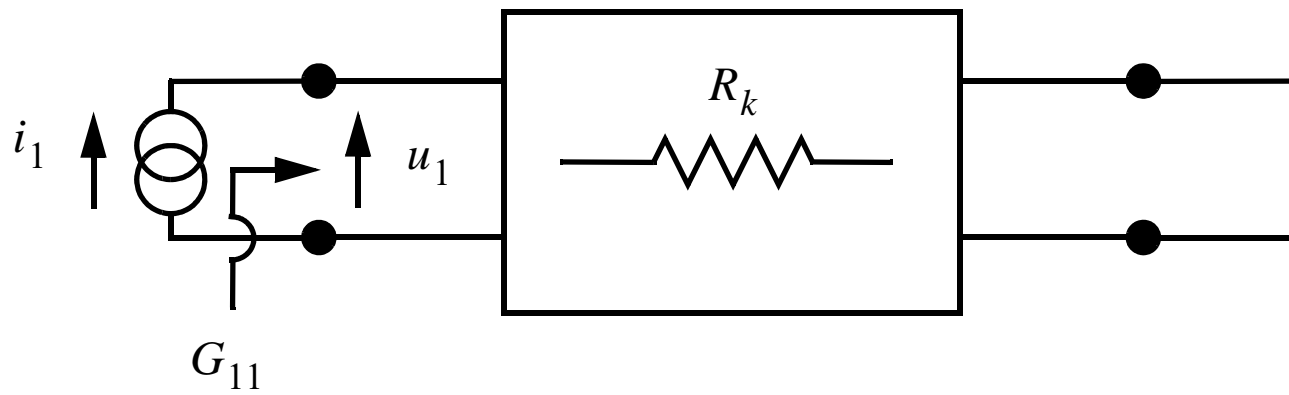


$$G_{22} = \frac{i_2}{u_2} \Big|_{u_1 = 0}$$

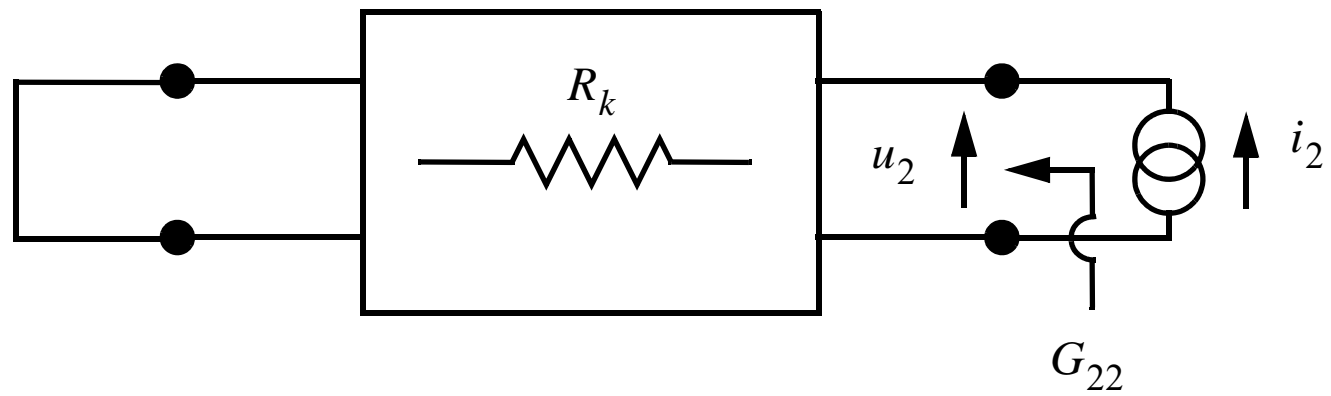


$$G_{12} = \left. \frac{i_1}{u_2} \right|_{u_1 = 0}$$

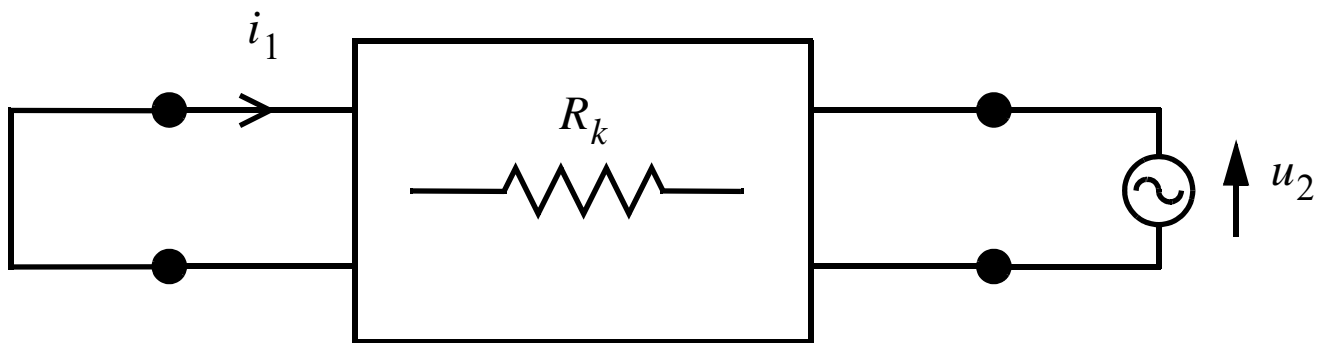


$$G_{21} = \left. \frac{i_2}{u_1} \right|_{u_2 = 0}$$

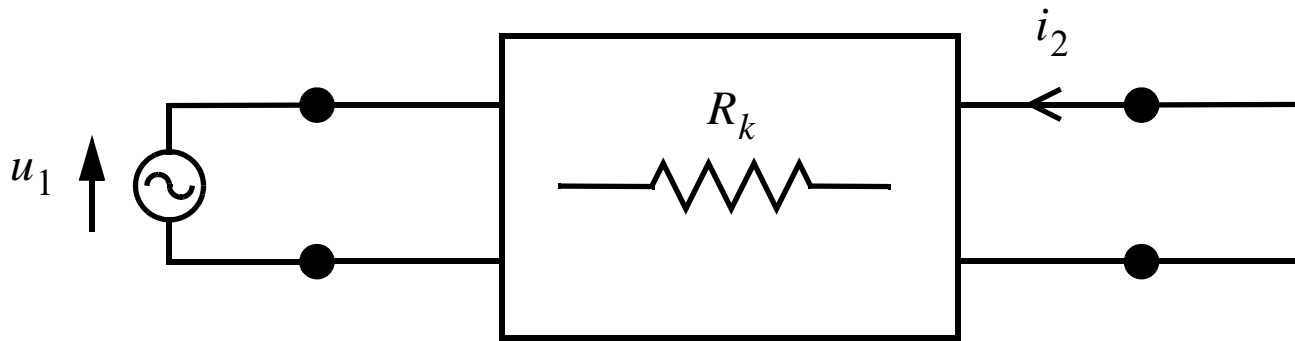


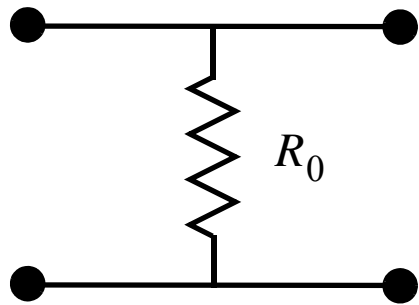

(a)

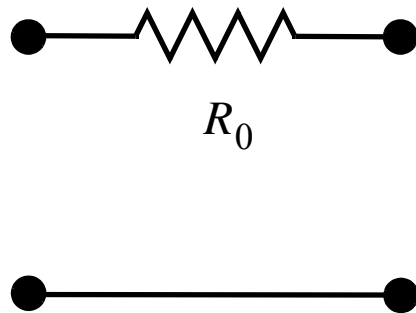



(b)

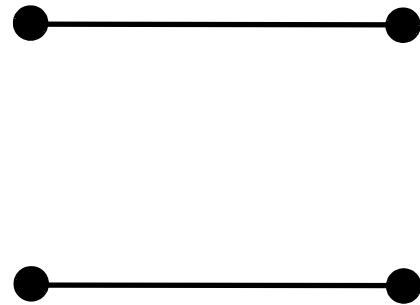

(c)





## Ster-driehoek transformatie

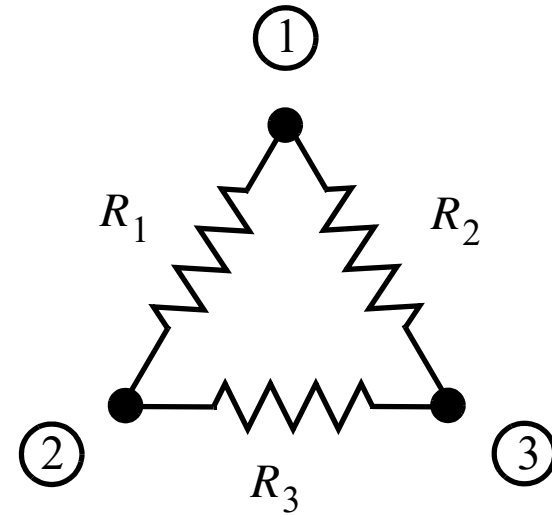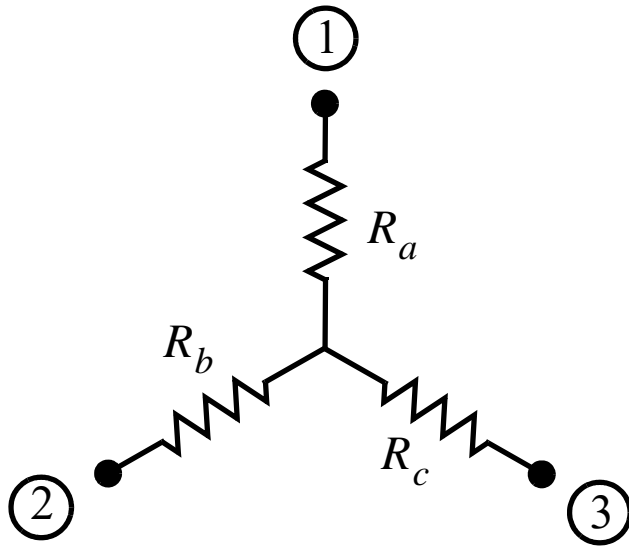


$$R_a = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}, \quad R_b = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}, \quad R_c = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

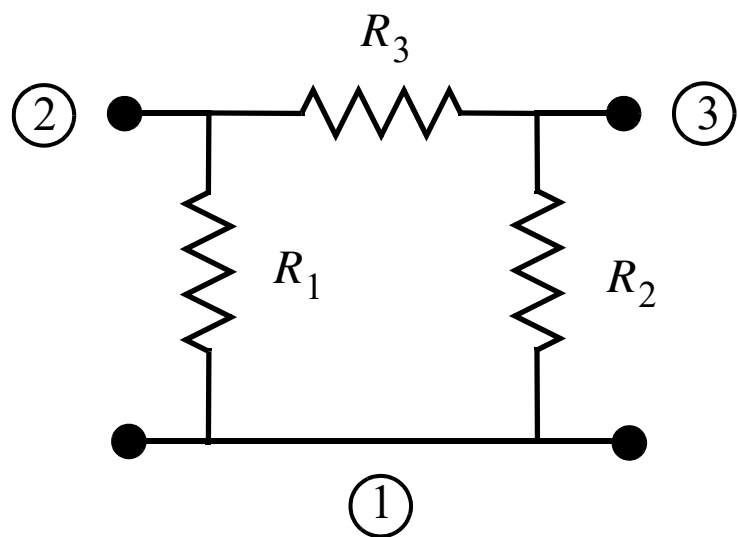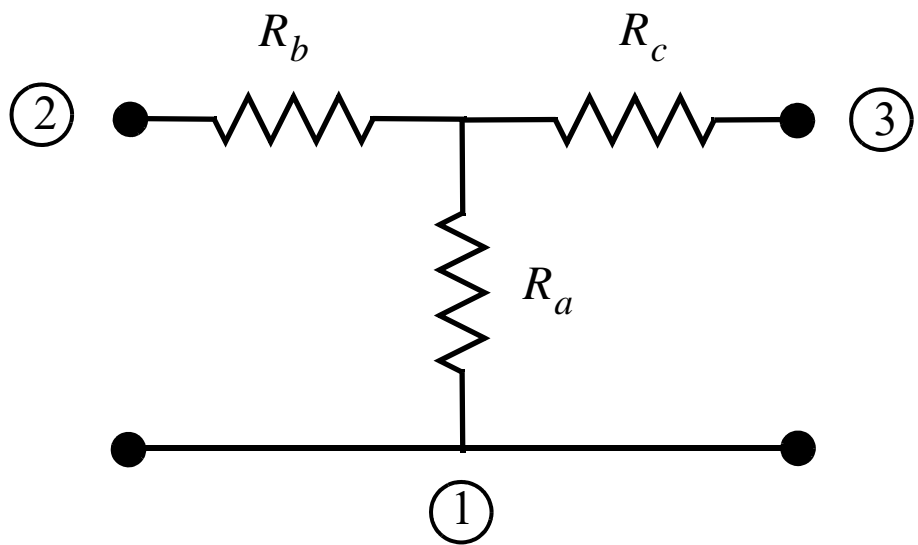
$$R_1 = R_a + R_b + \frac{R_a R_b}{R_c}, \quad R_2 = R_a + R_c + \frac{R_a R_c}{R_b}, \quad R_3 = R_b + R_c + \frac{R_b R_c}{R_a}$$




# Reciprociteit

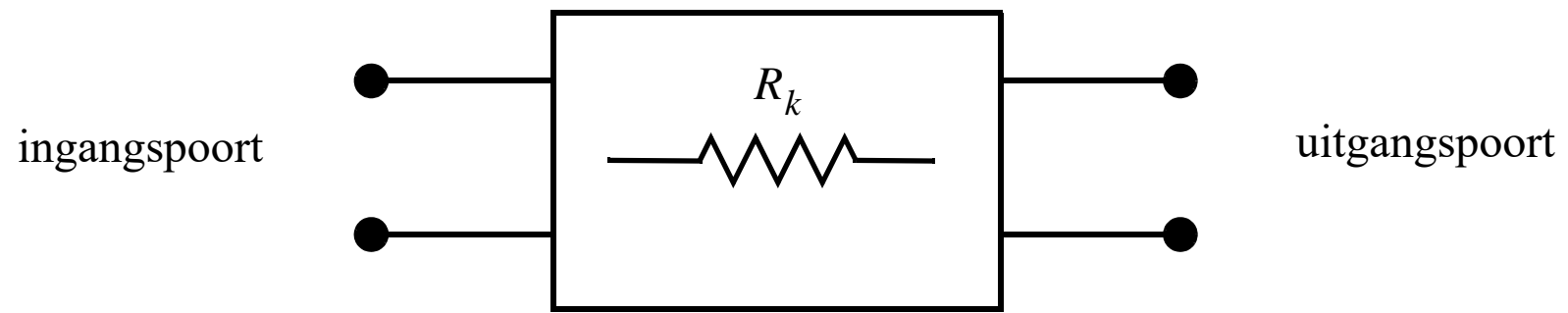


### Experiment 1

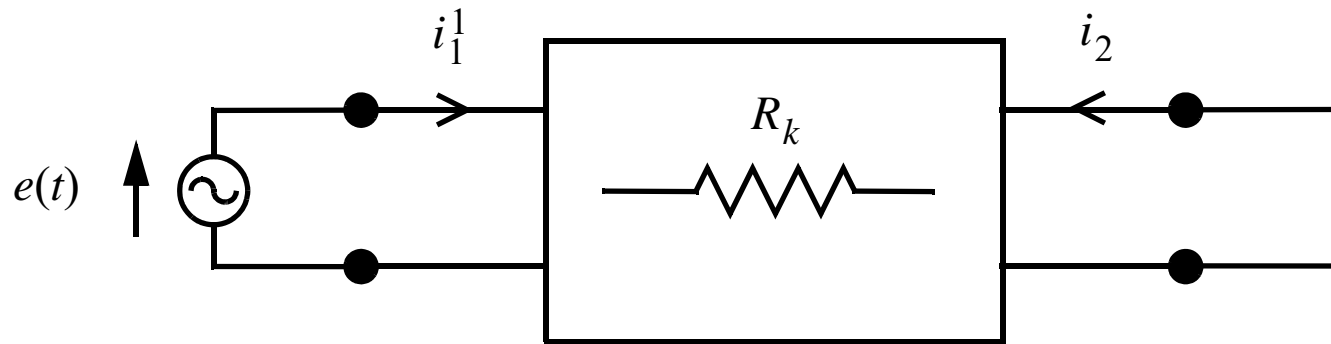


### Experiment 2

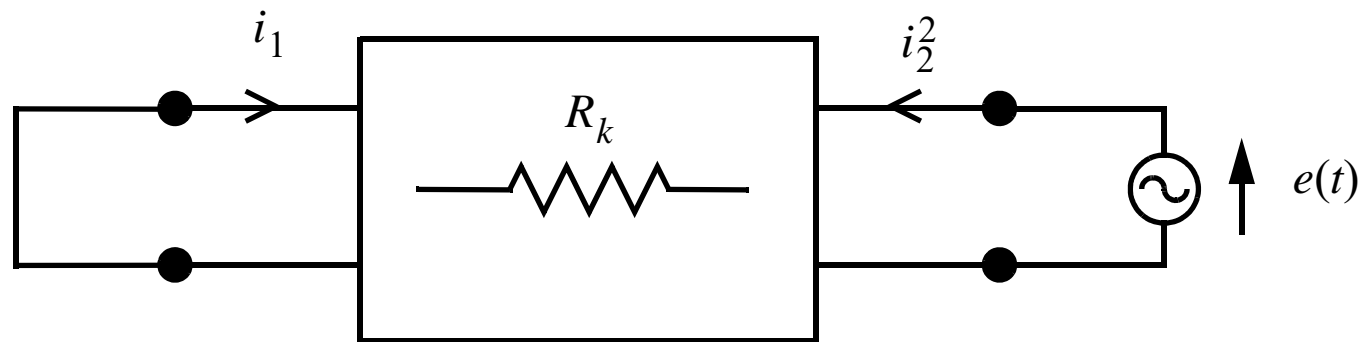


# Stelling van Thévenin

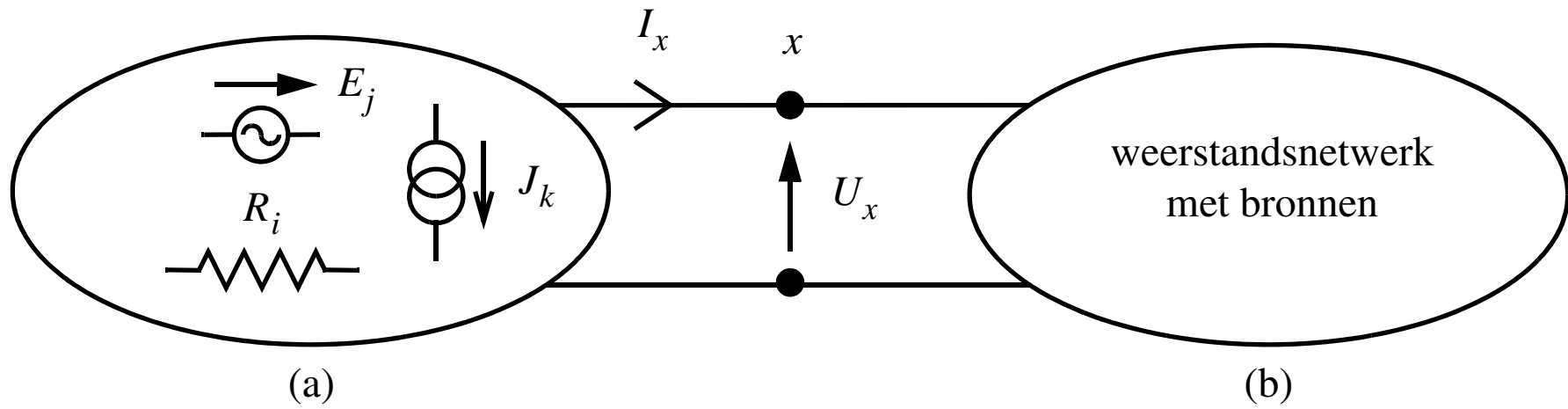

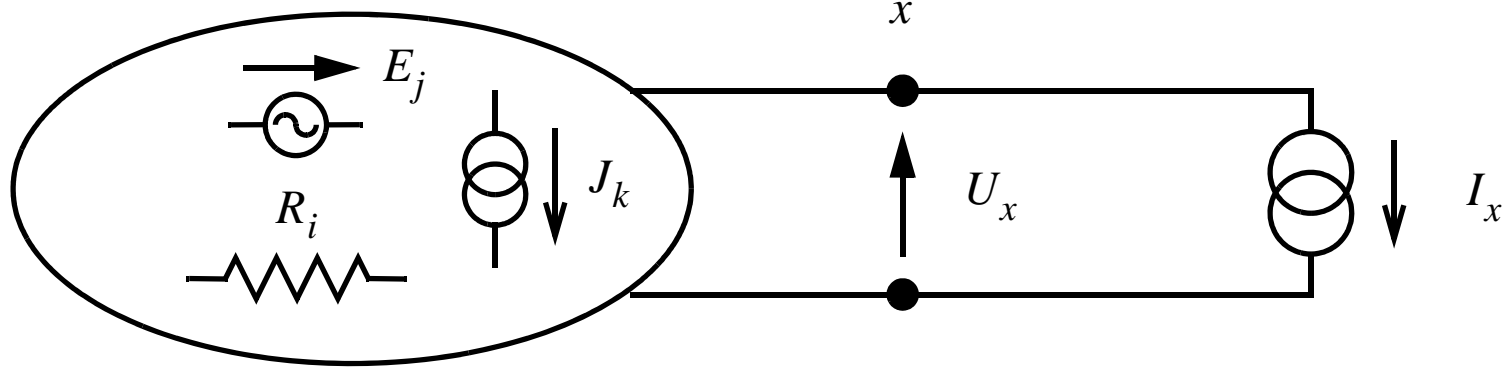



(a)

### Experiment I

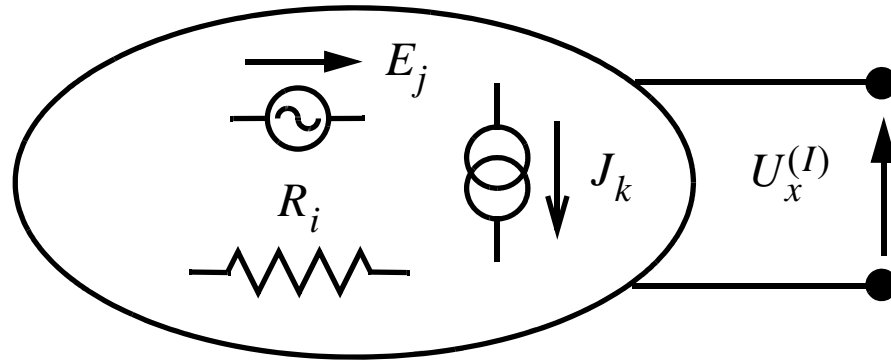


### Experiment II

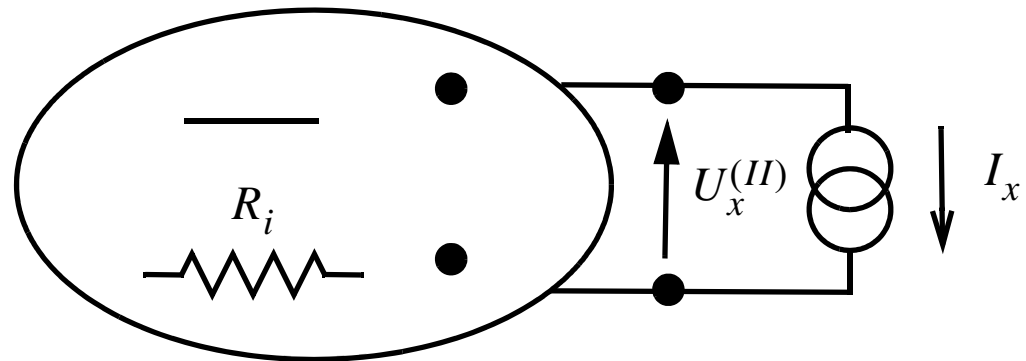


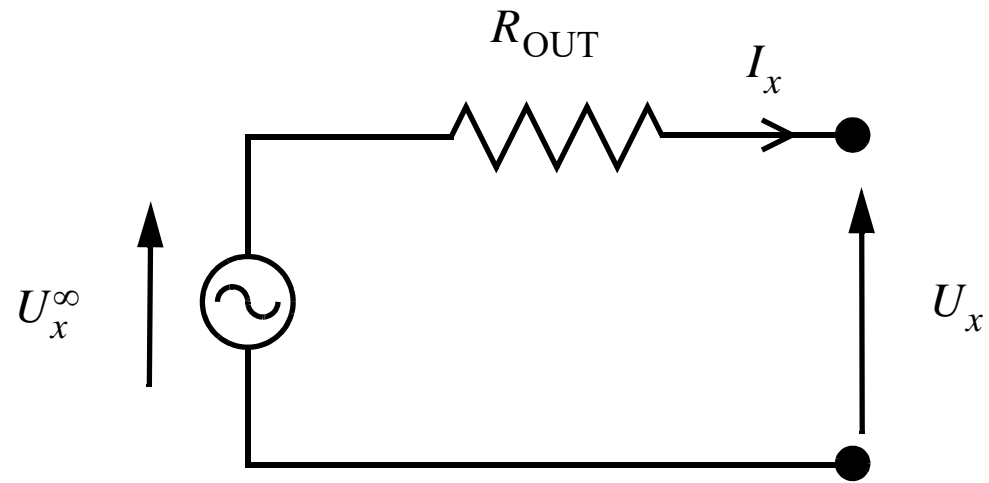




# Stelling van Norton

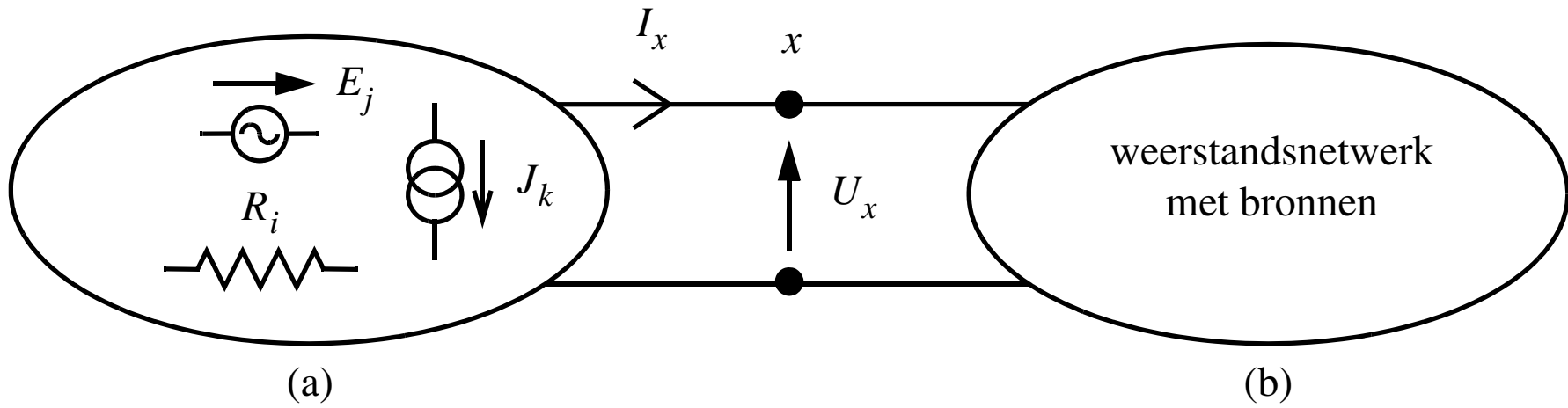

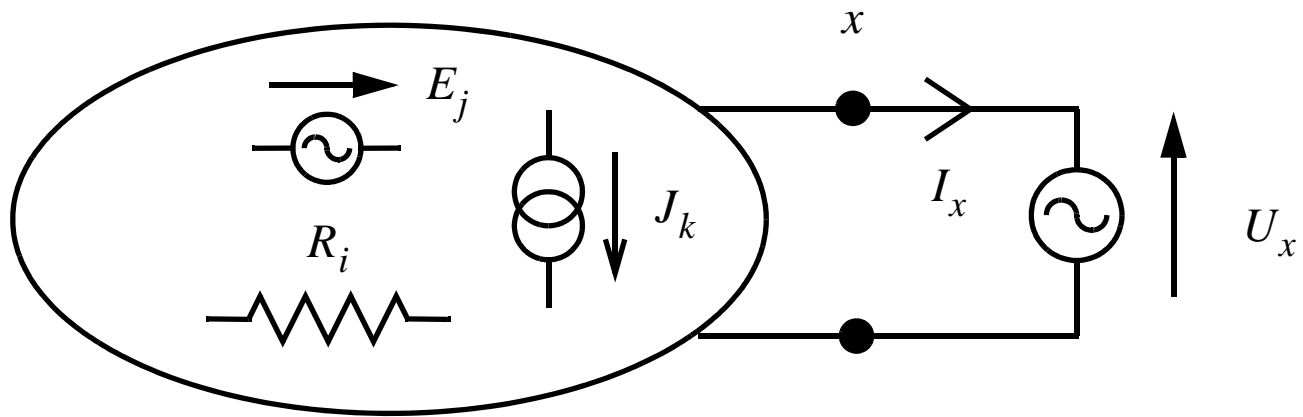



(a)

### Experiment I

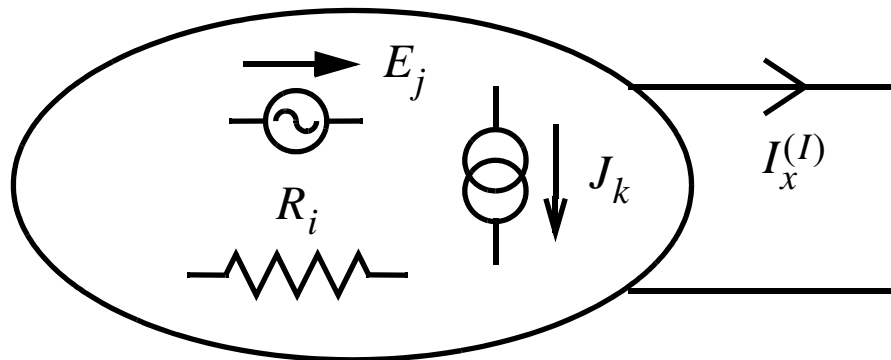



### Experiment II

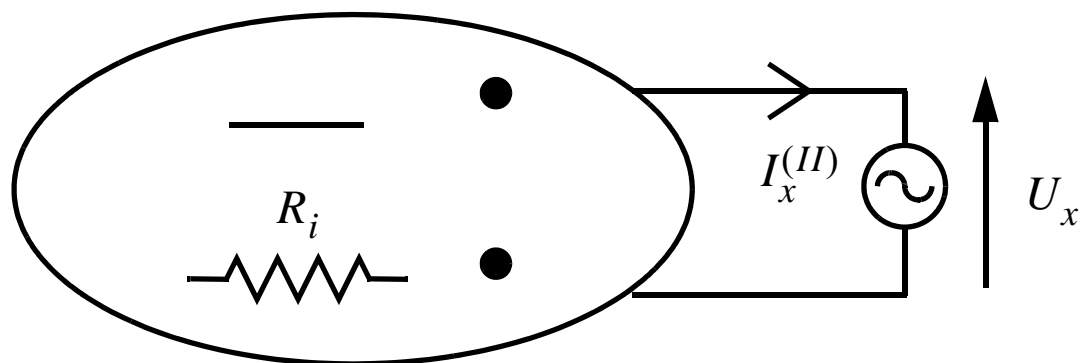


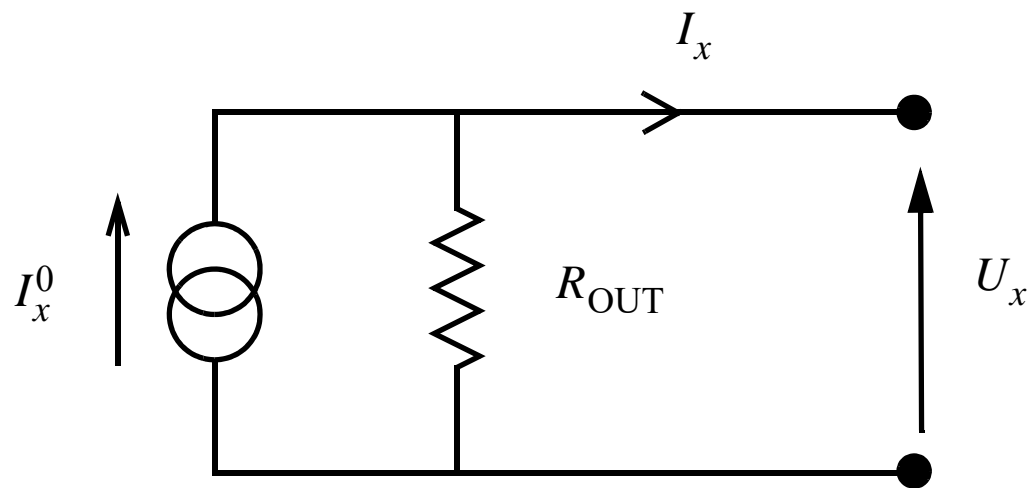


# Voorbeeld

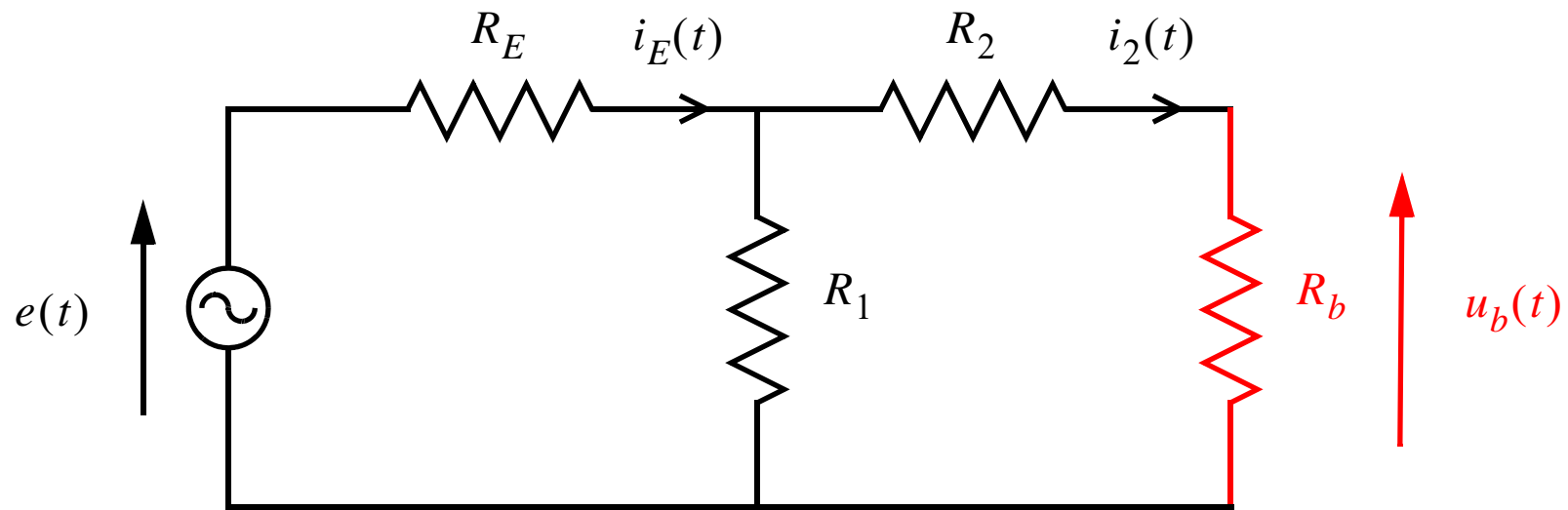

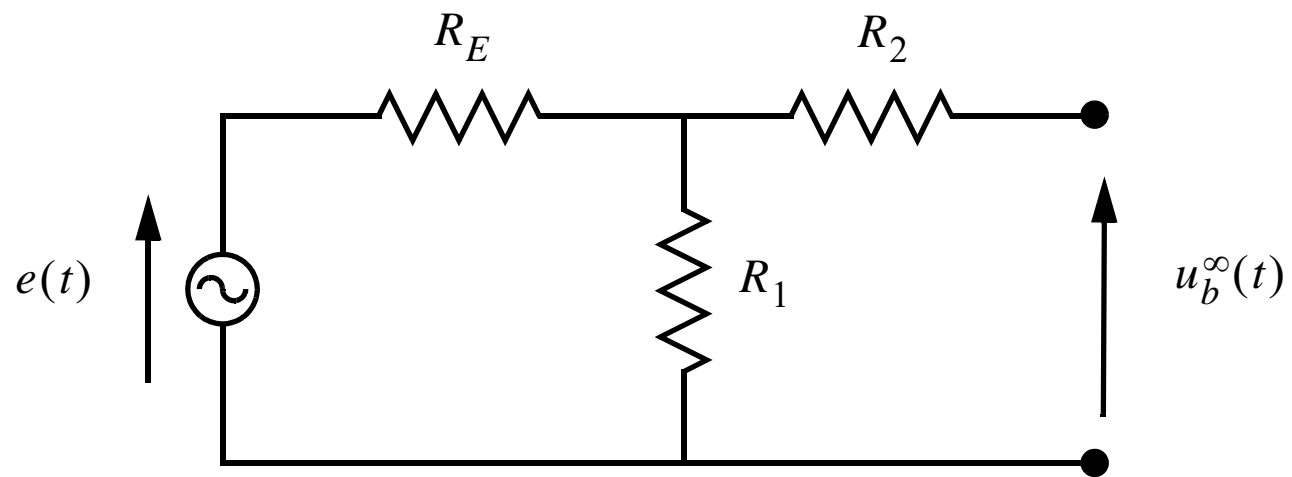


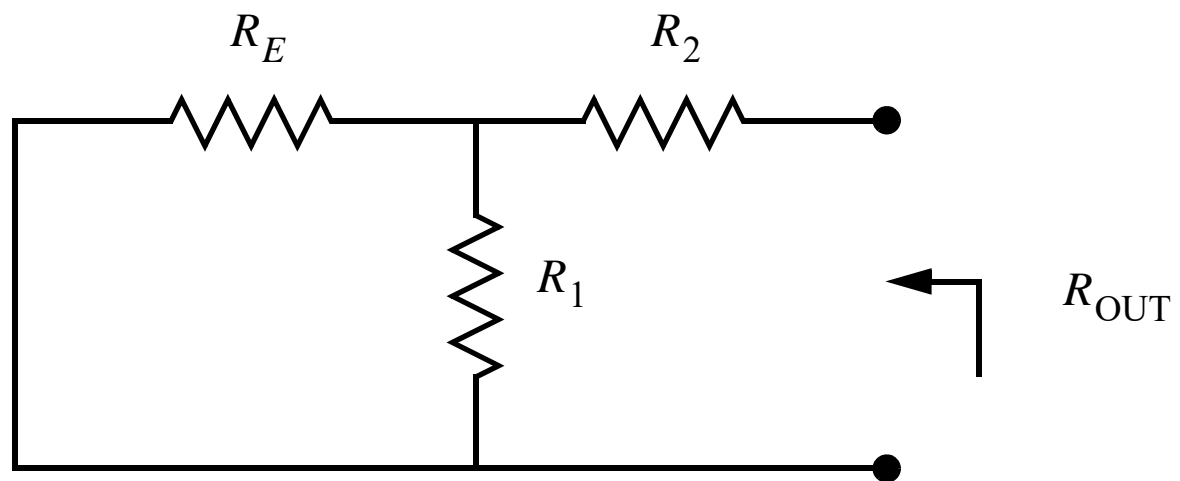


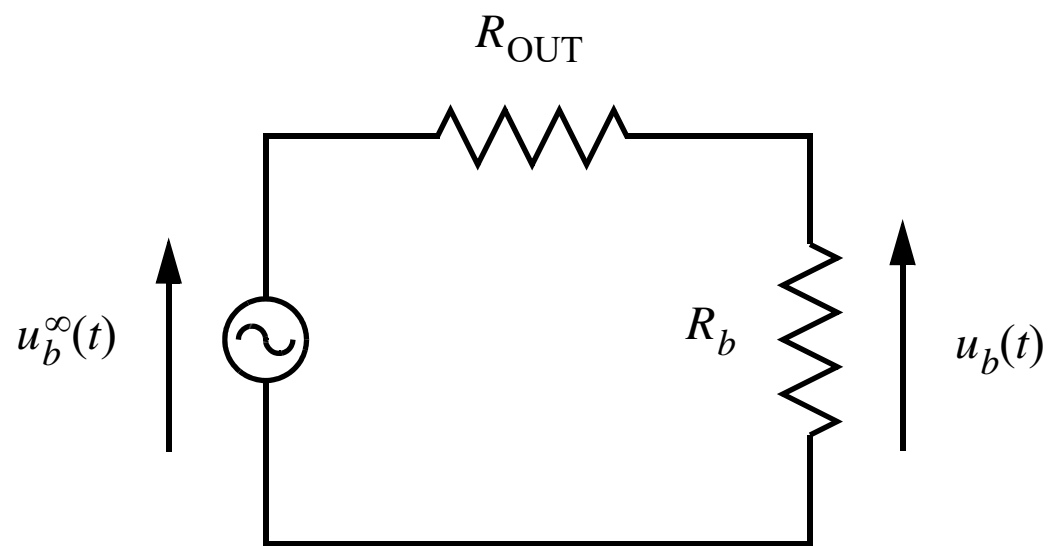





# Methode van de knooppuntpotentialen

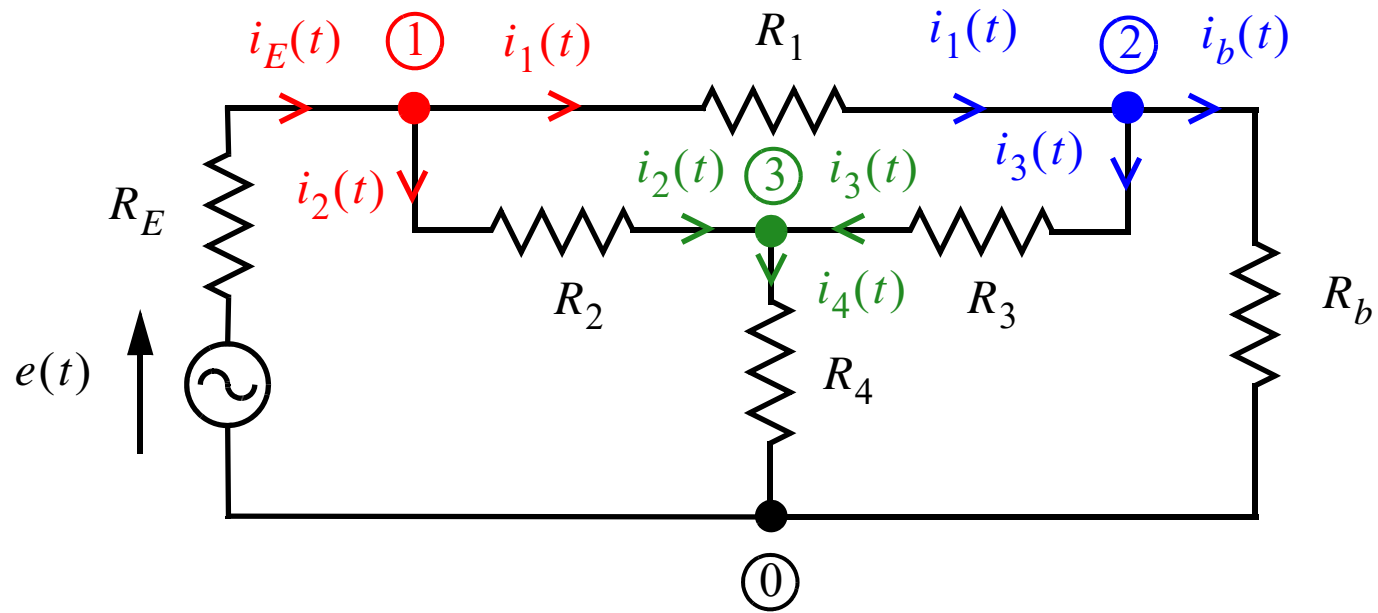


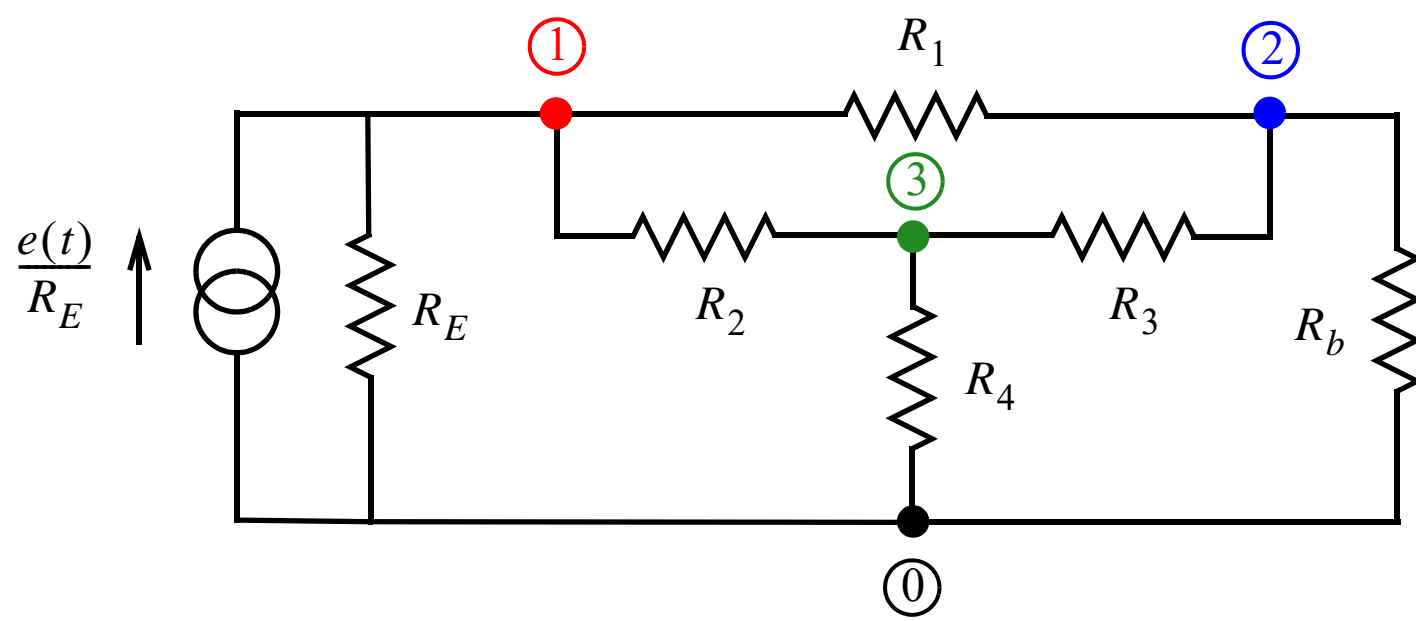


# V-shift

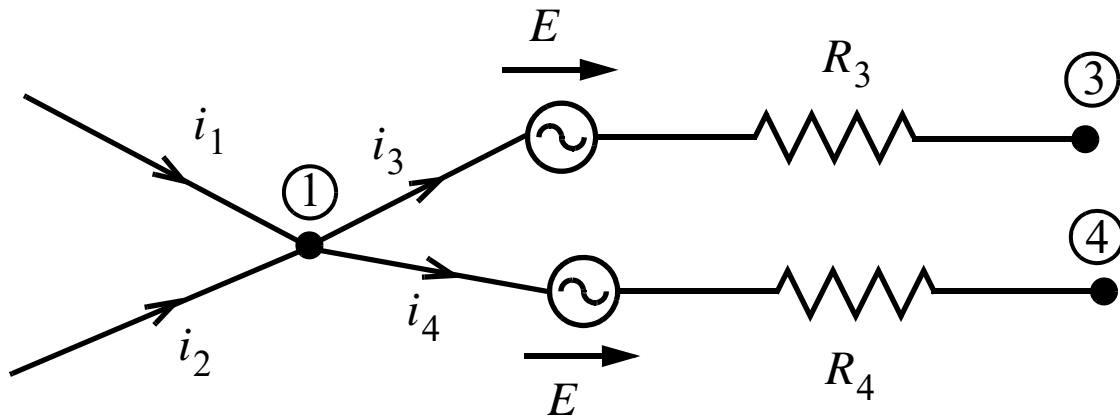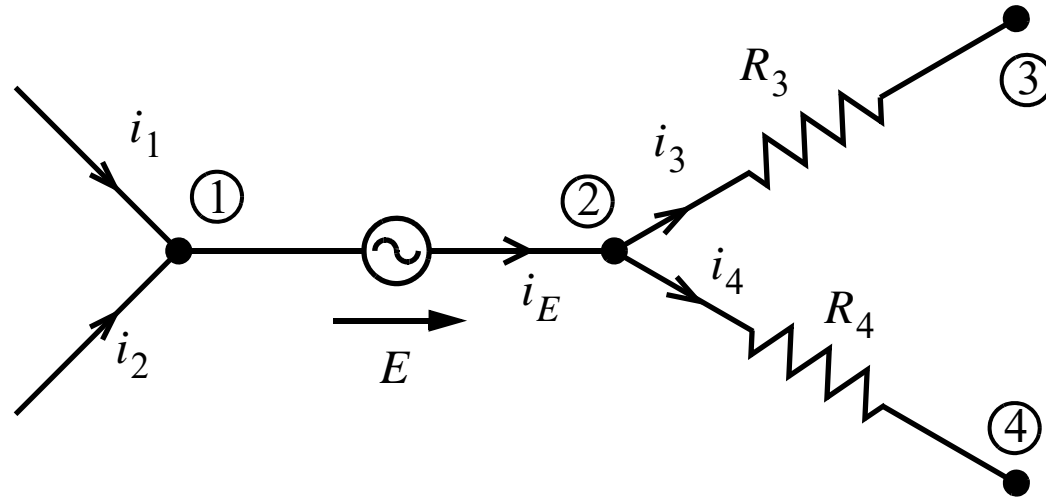



# Toepassing V-shift

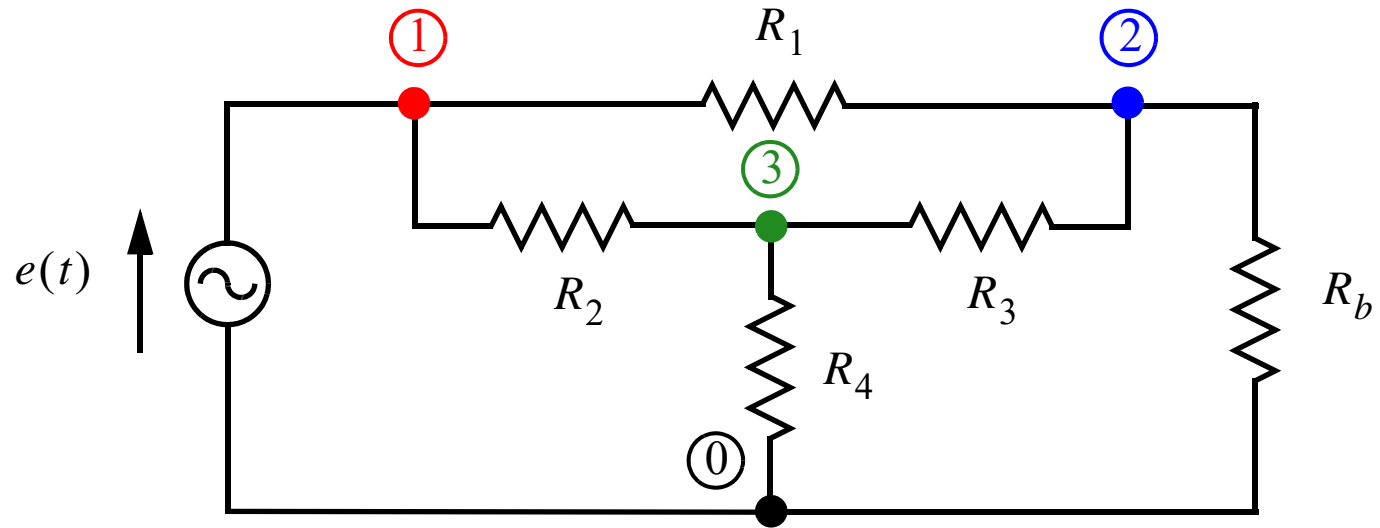


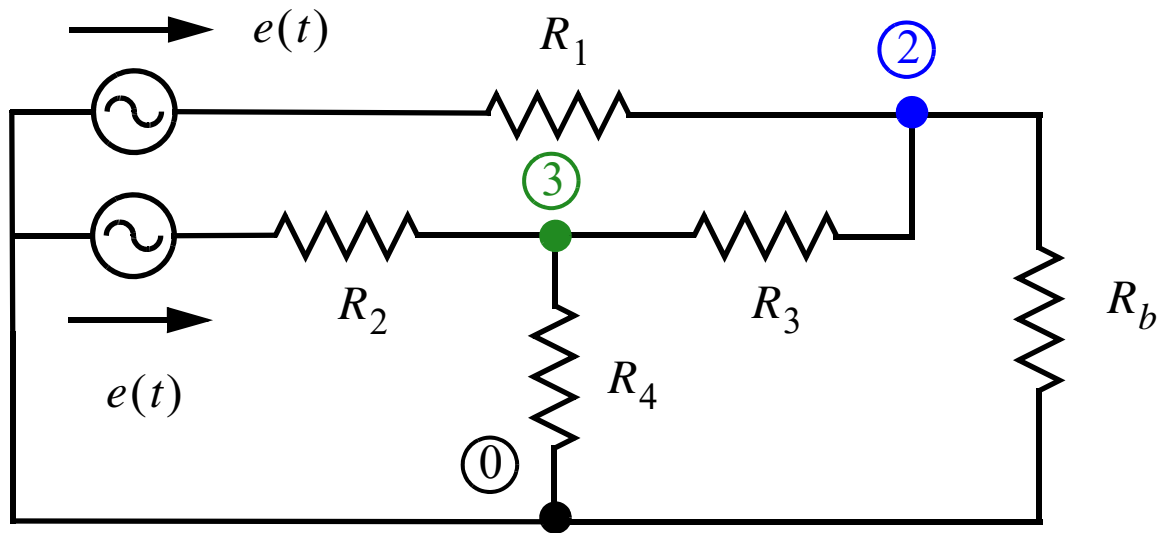


# Illustratie op een actief netwerk

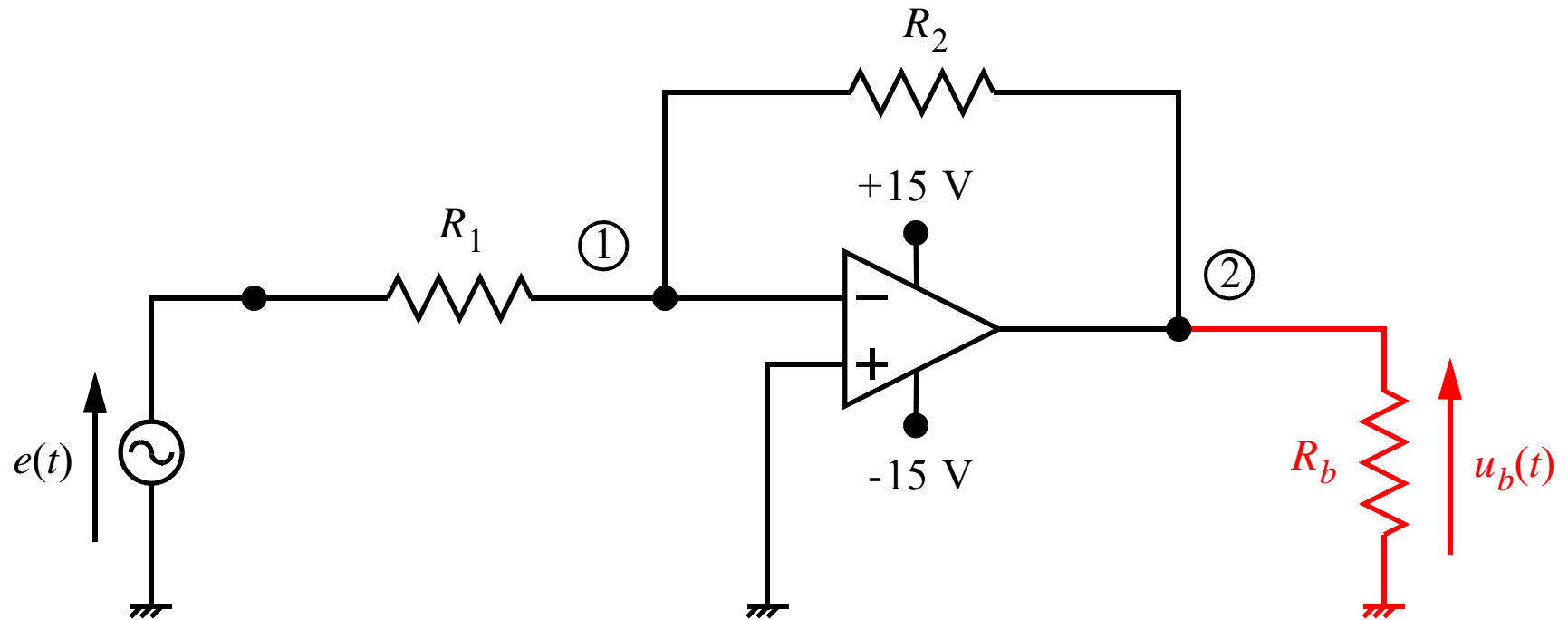


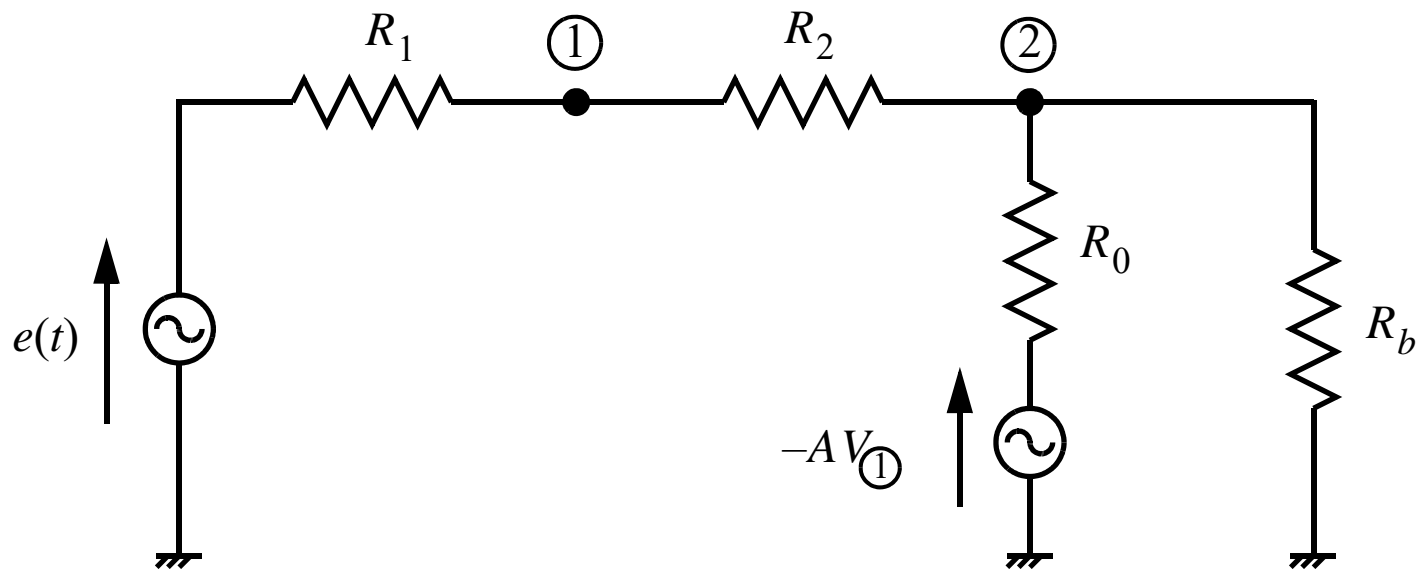

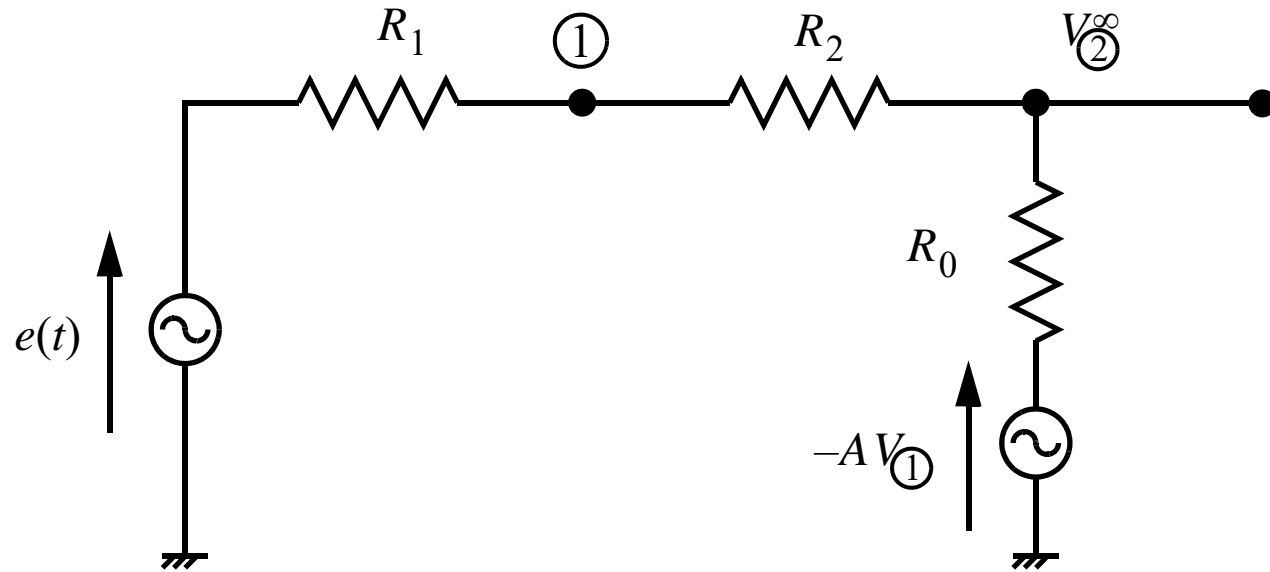





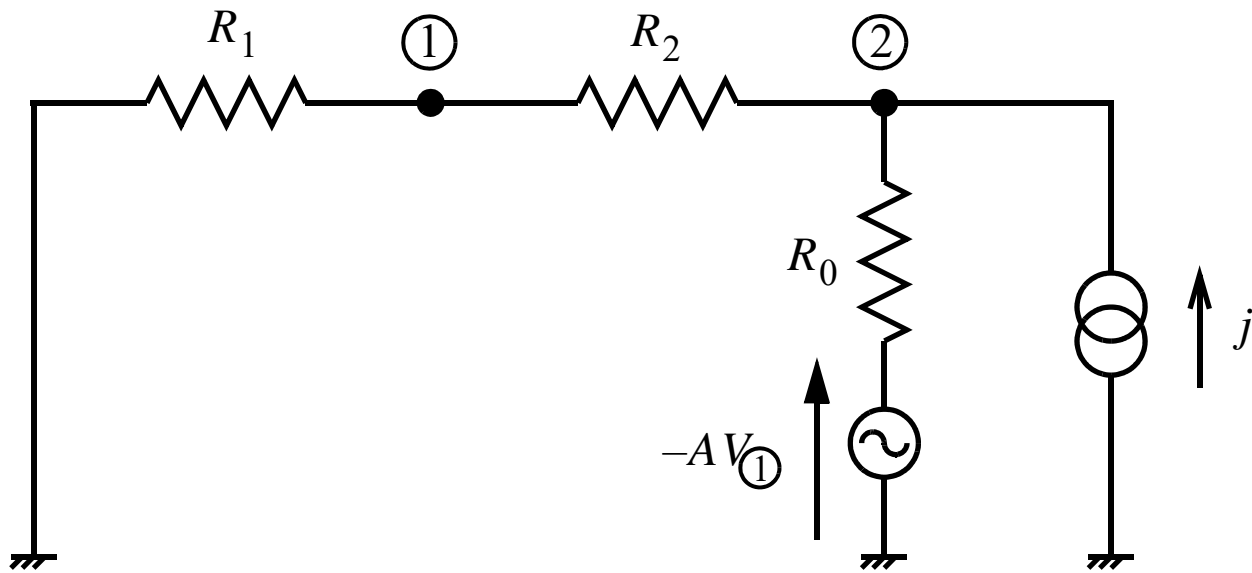


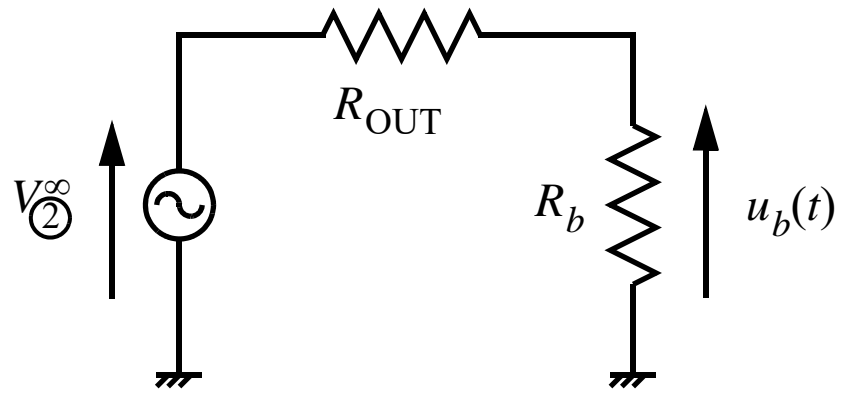



# Compensatiestelling

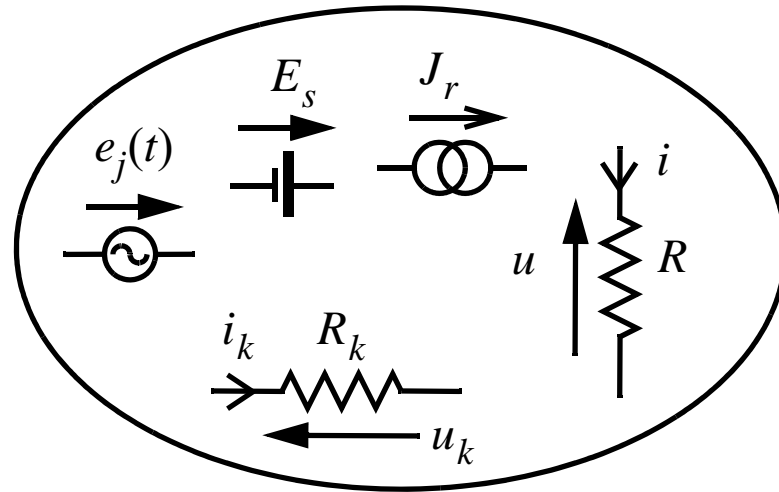

# Compensatiestelling

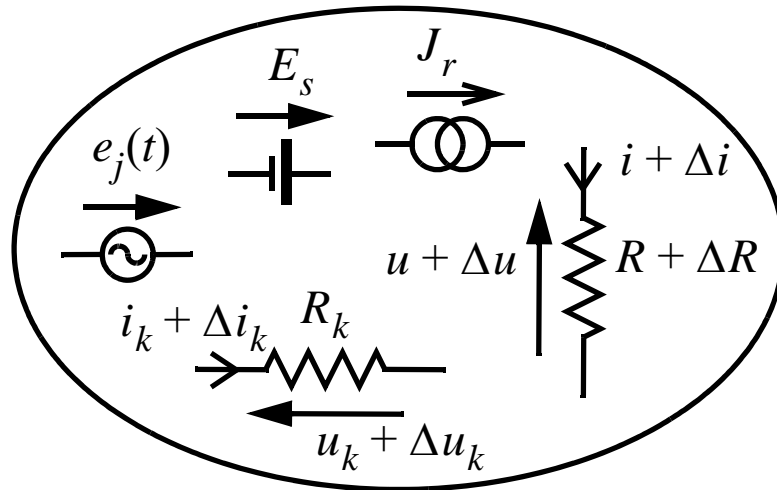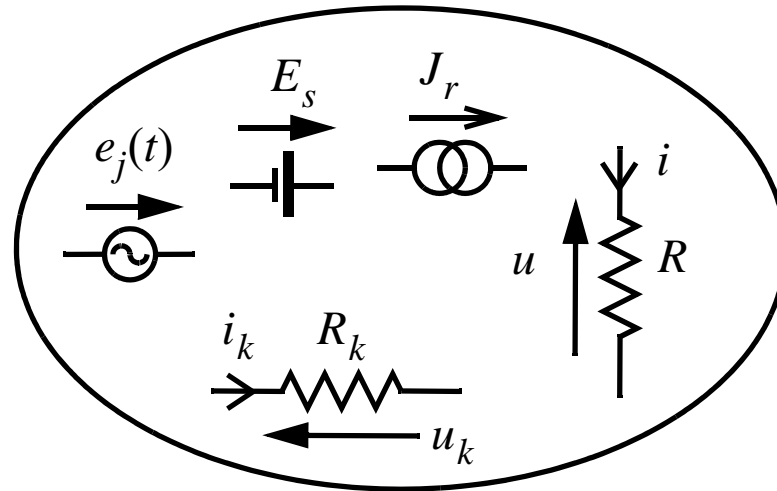


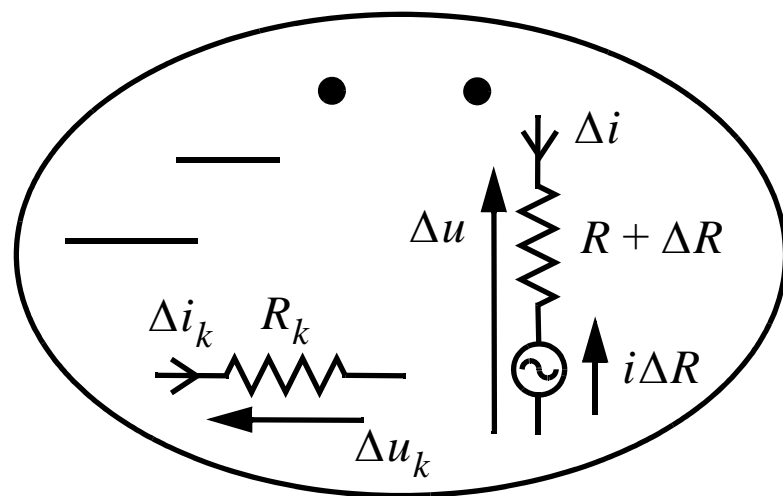

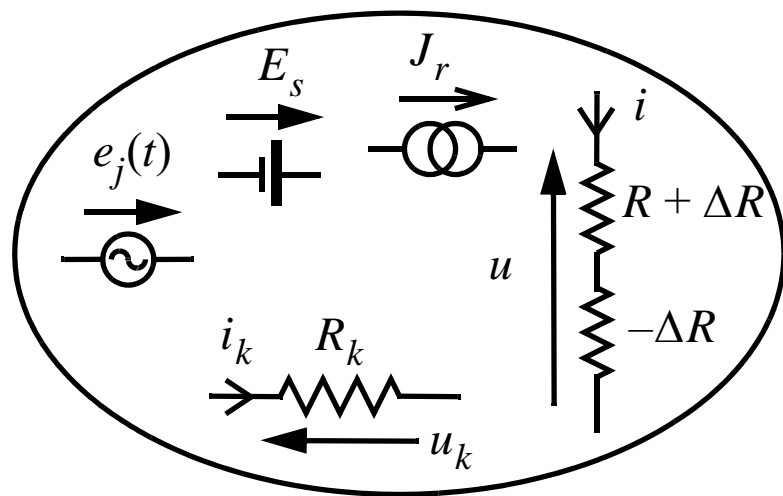


(a)

$\equiv$

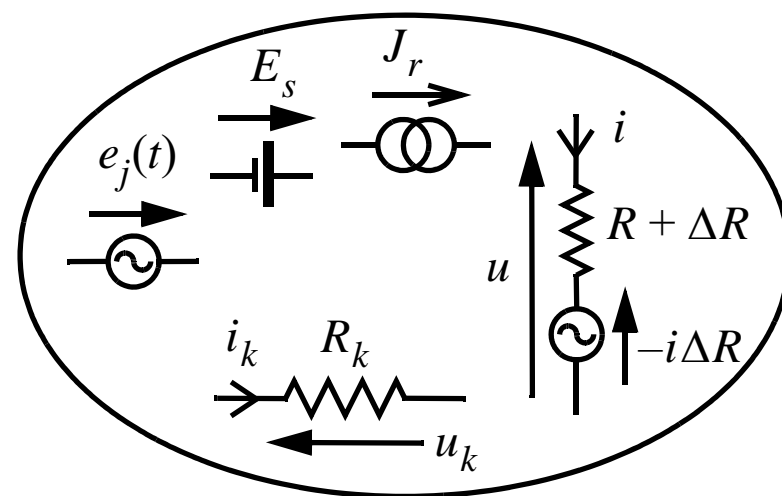


(b)

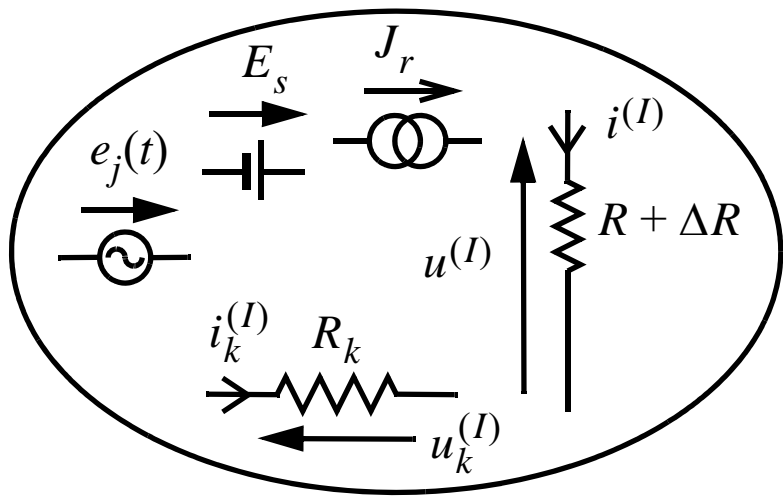


(I)

+

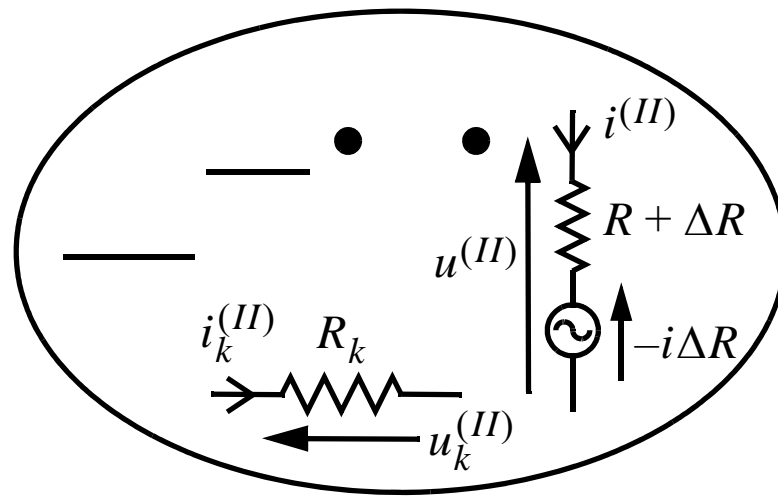


(II)

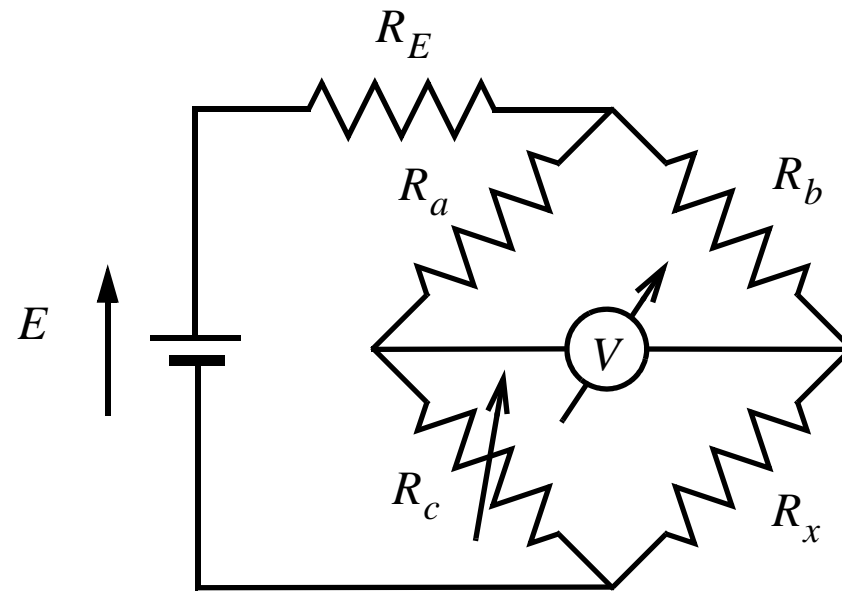
# Gevoeligheid brug van Wheatstone rond evenwicht






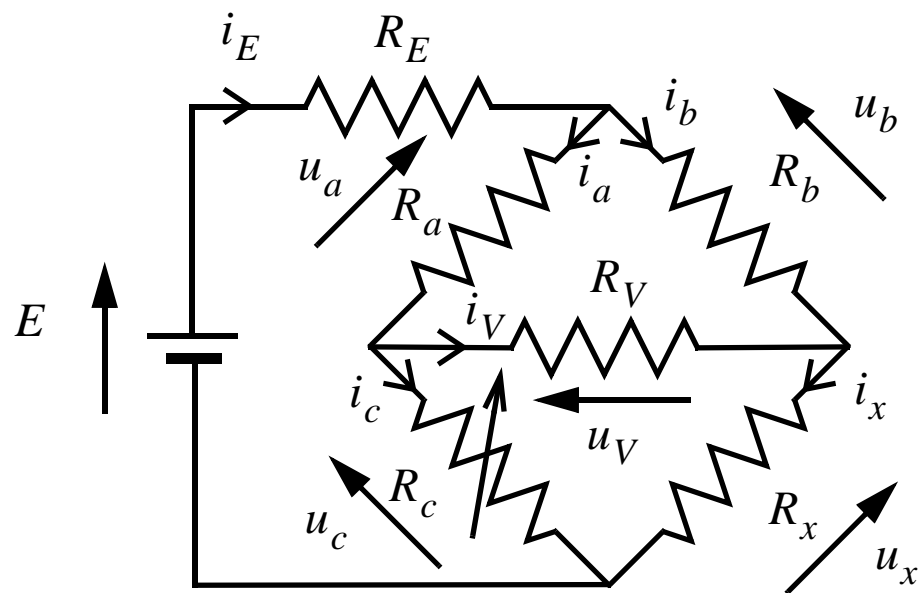



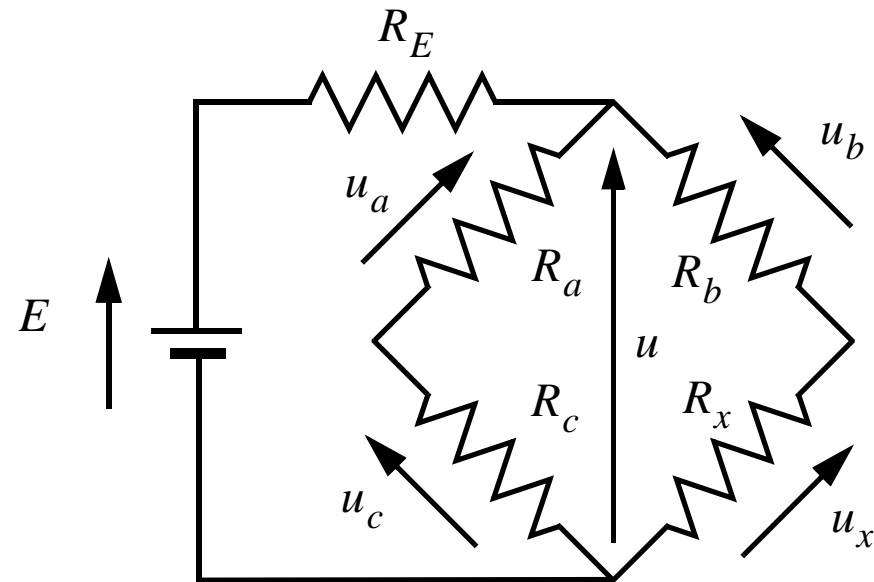
brug in evenwicht:  $u_V = 0$  en  $i_V = 0$



$$u_c = u_x$$

$$u_a = u_b$$

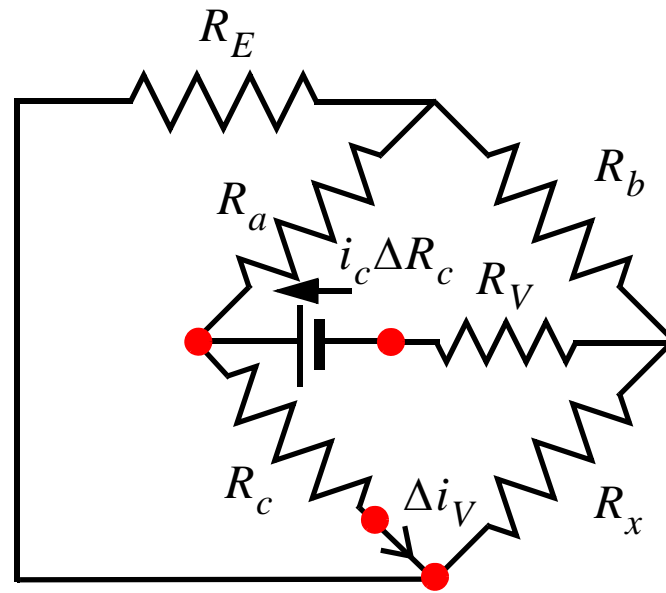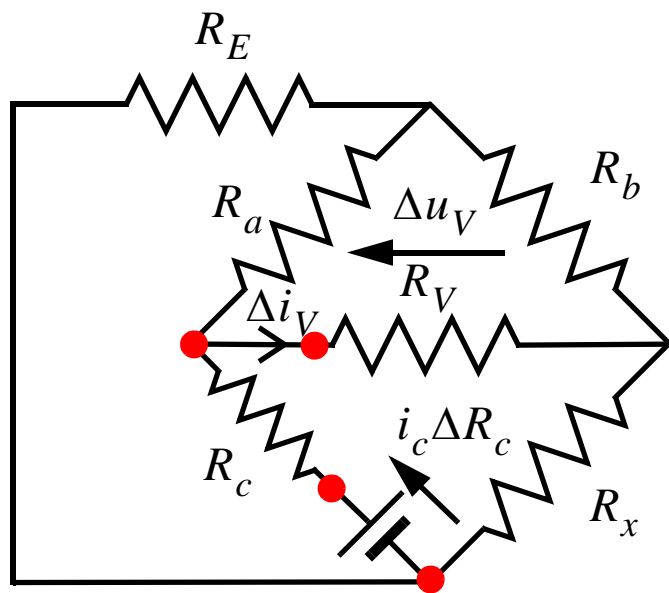

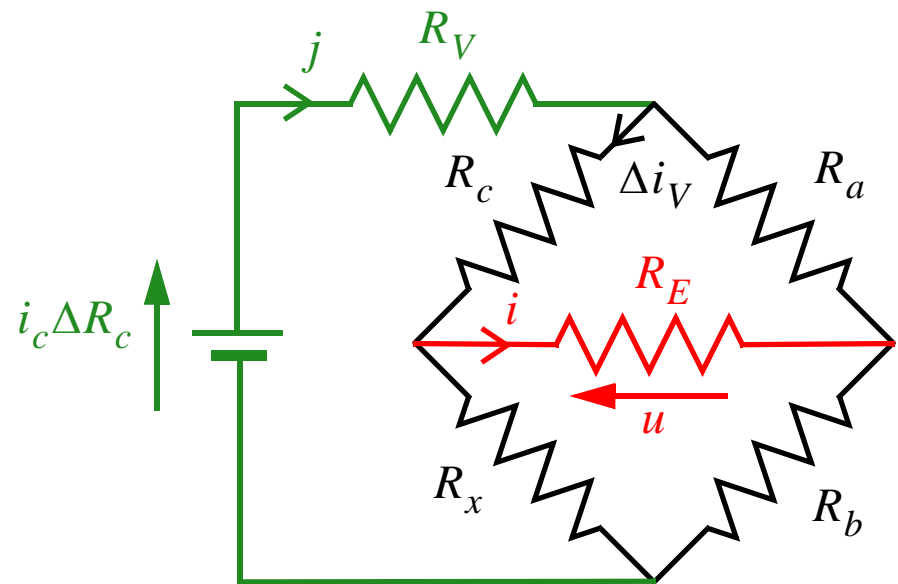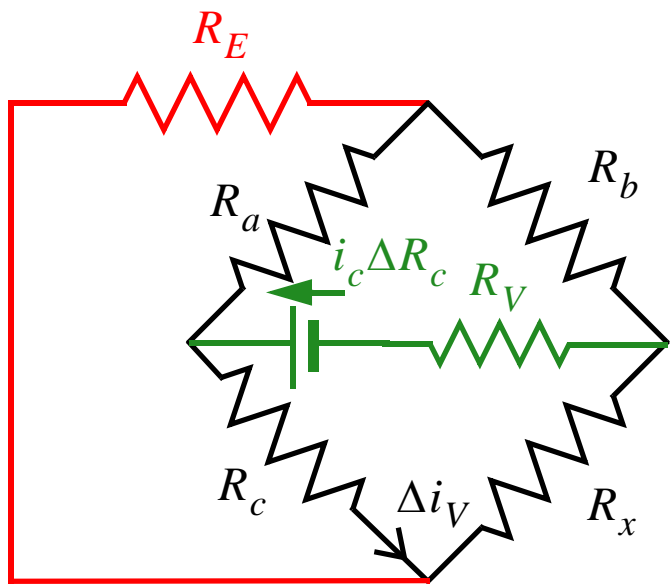

## Numeriek voorbeeld

$$\Delta u_V = \frac{R_a R_b R_V E}{[(R_a + R_c)R_V + (R_a + R_b)R_c][(R_a + R_b)R_E + (R_a + R_c)R_b]} \Delta R_c$$

$$R_V \gg \max(R_a, R_b, R_c)$$

$$\Delta u_V \approx \frac{R_a R_b E}{(R_a + R_c)[(R_a + R_b)R_E + (R_a + R_c)R_b]} \Delta R_c$$

$$R_a = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_b = 200 \text{ }\Omega$$

$$R_c = 3,05 \text{ k}\Omega$$

$$R_x = 610 \text{ }\Omega$$

$$R_E = 50 \text{ }\Omega$$

$$R_V = 100 \text{ M}\Omega$$


$$E = 18 \text{ V}$$

$$\Delta R_x / R_x = 10^{-3} \Rightarrow \Delta R_c \approx 3 \text{ }\Omega$$


$$\Delta u_V \approx 1 \text{ mV}/\Omega \Delta R_c$$


$$\Rightarrow \Delta u_V \approx 3 \text{ mV}$$

# RLC-netwerken

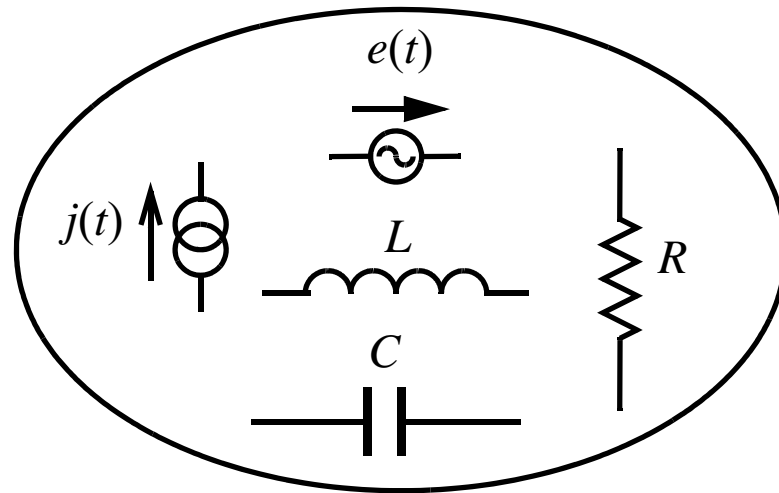


# Éénvoudig voorbeeld






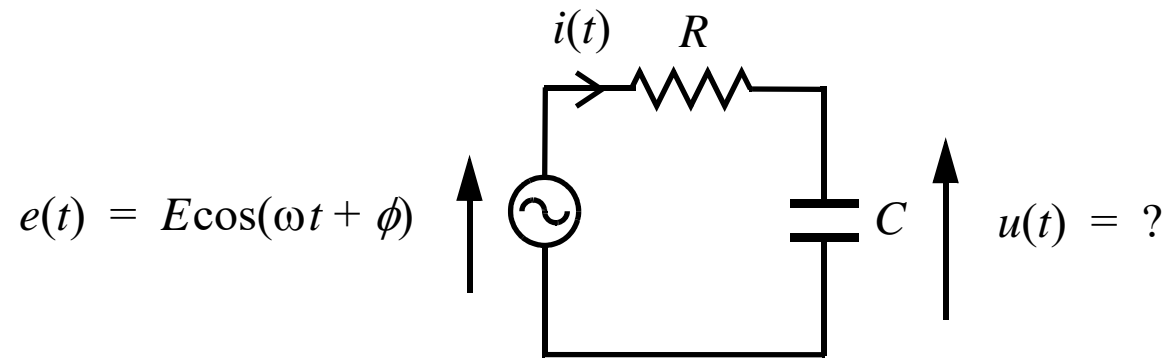


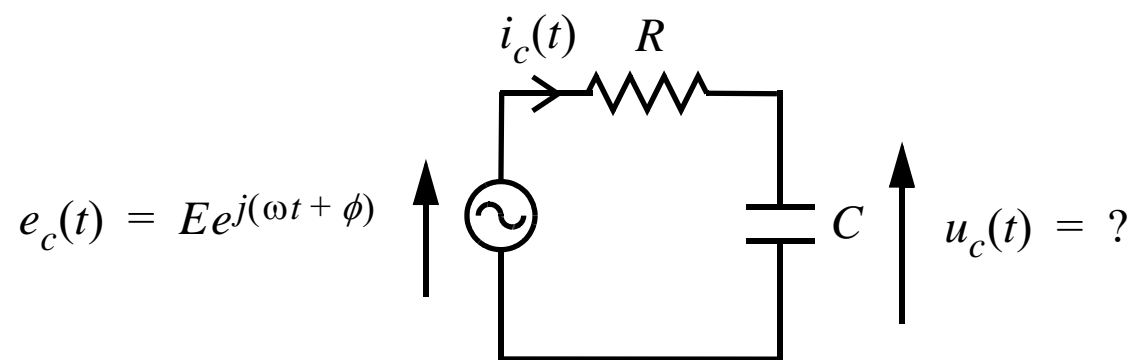




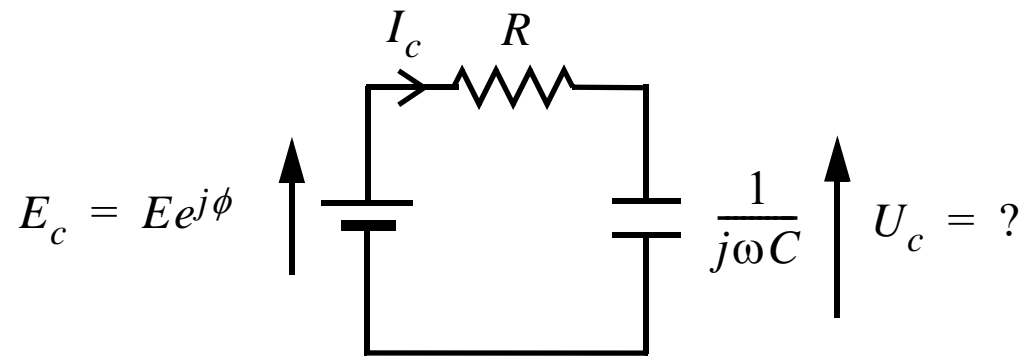


# Impedantie onder sinusoidaal regime

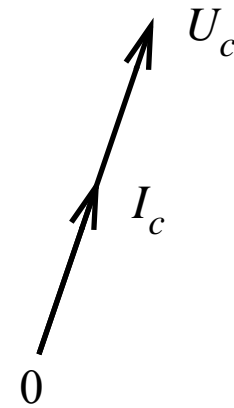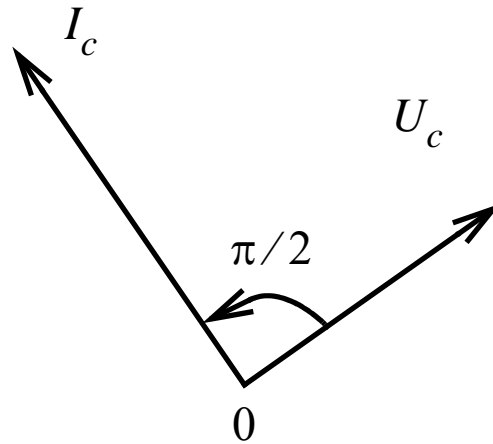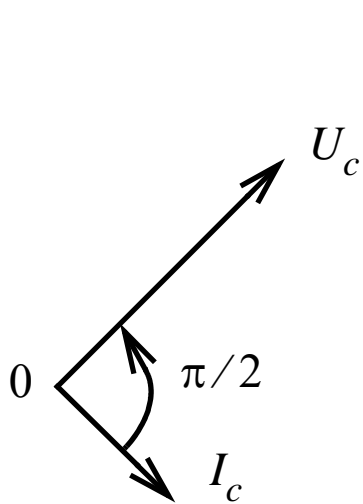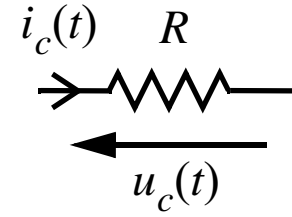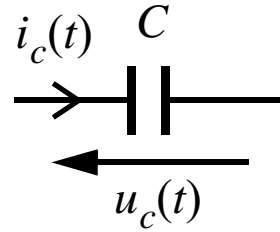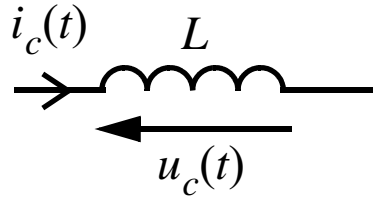



# Voorbeeld 1

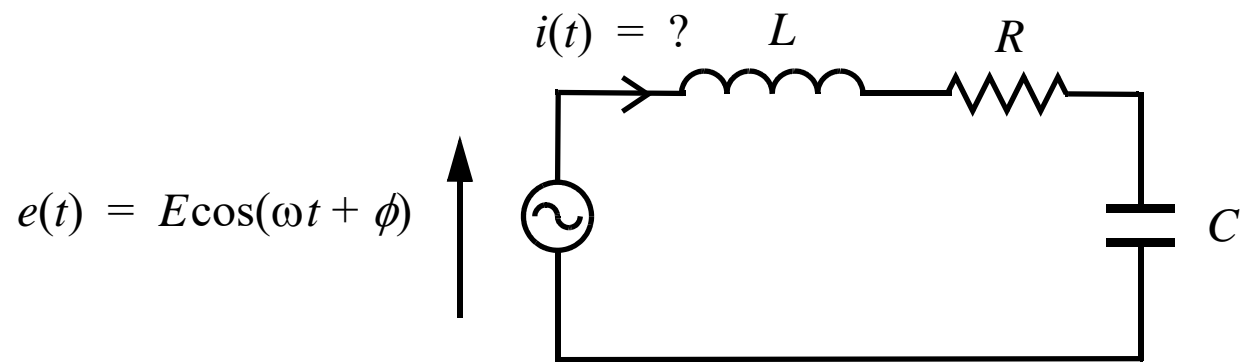

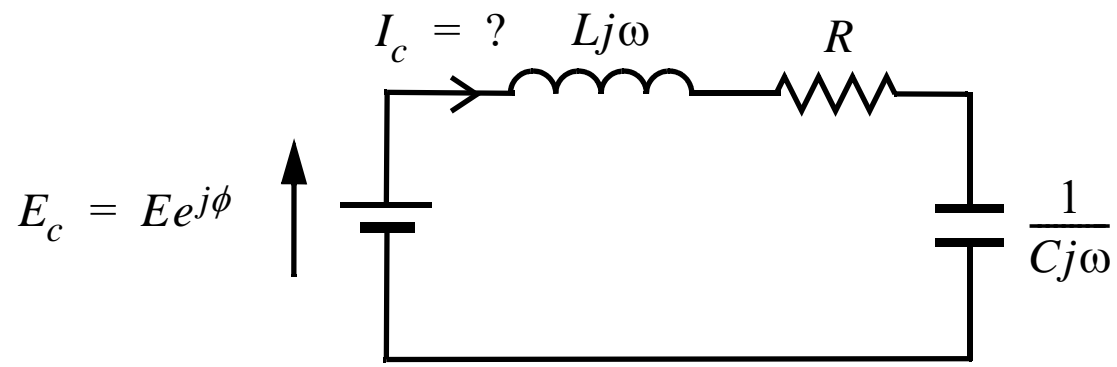



## Voorbeeld 2

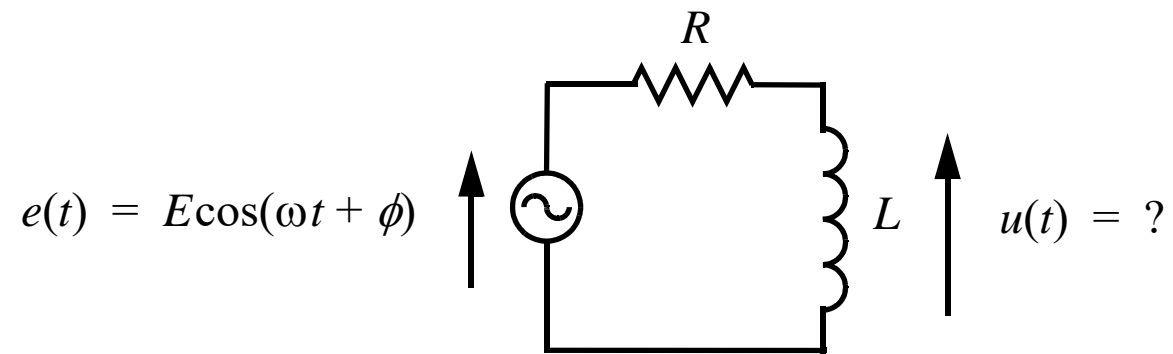

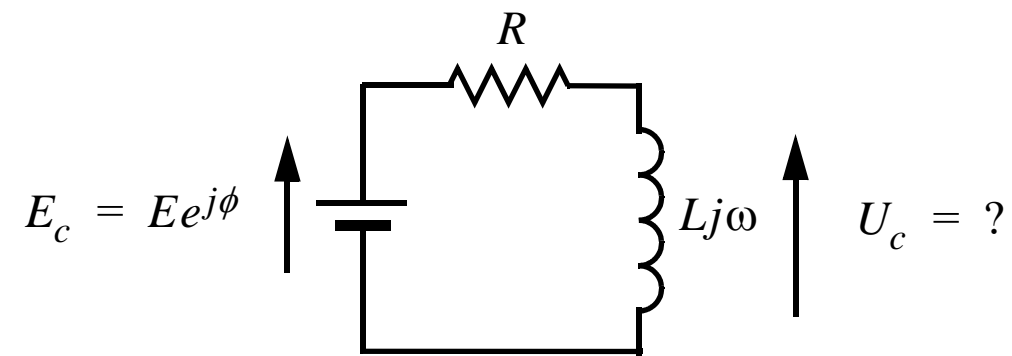


### Voorbeeld 3

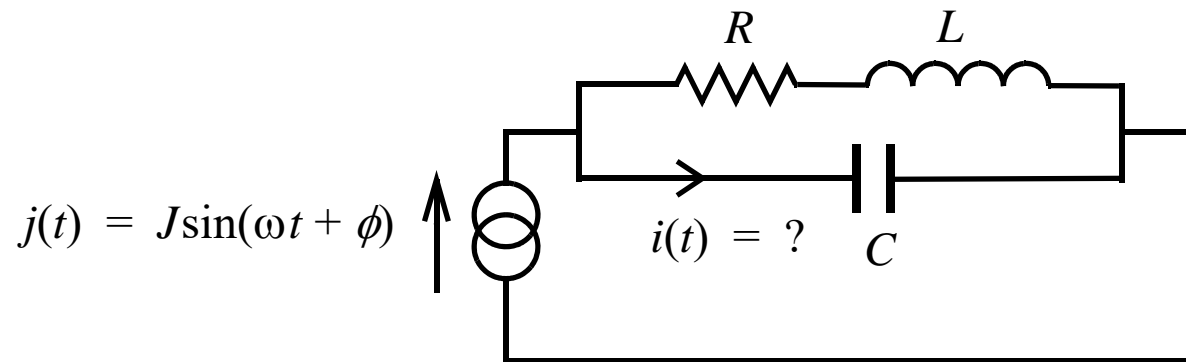


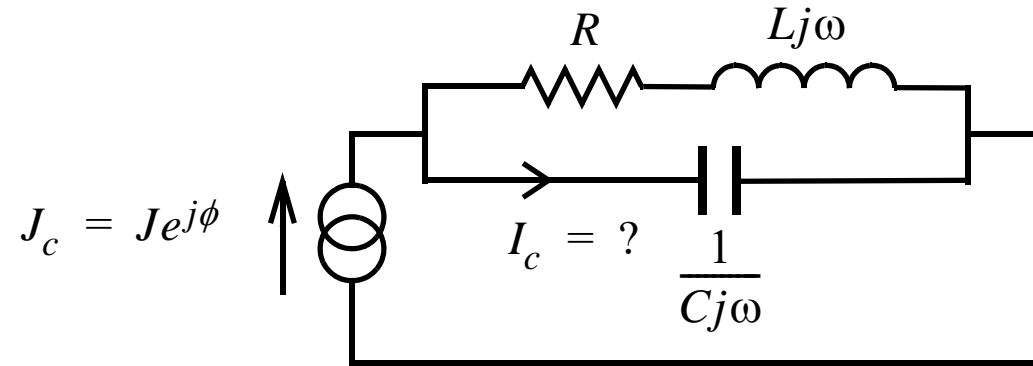







# Voorbeeld 4




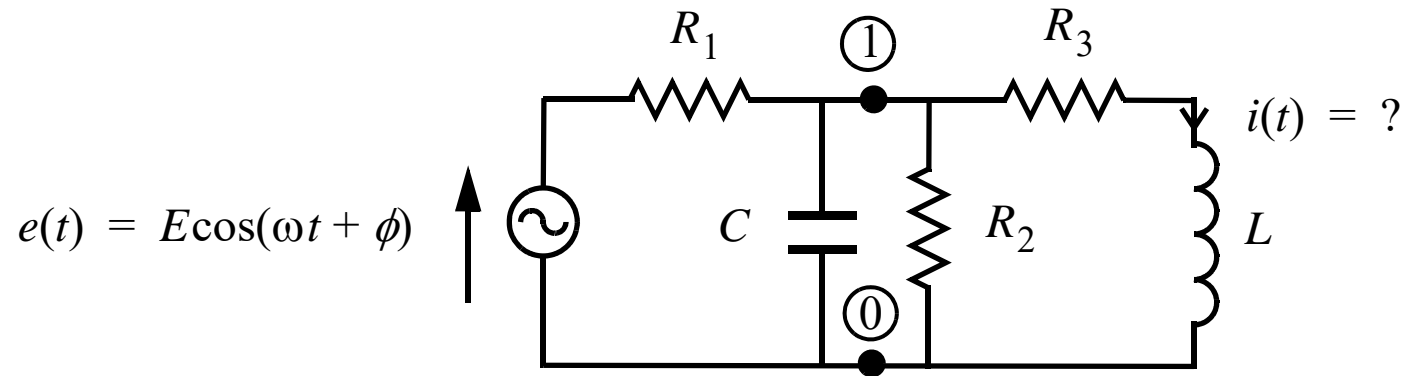


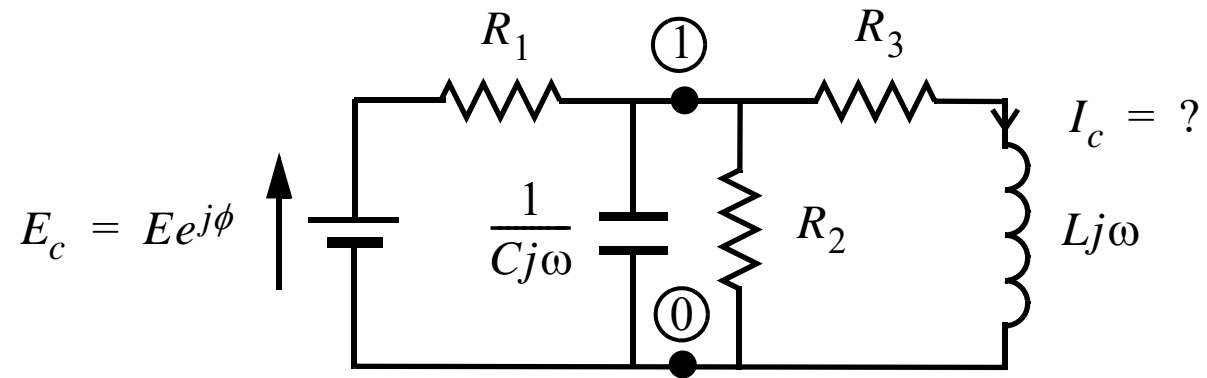


# Resonantiekringen

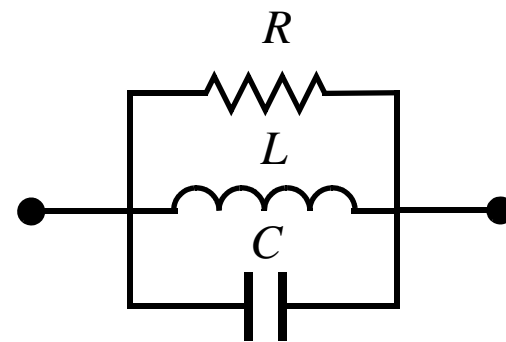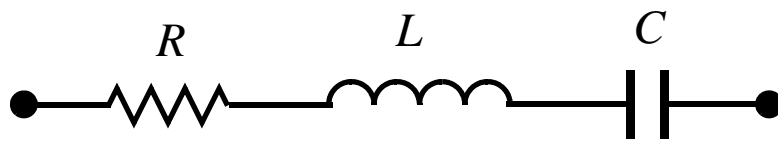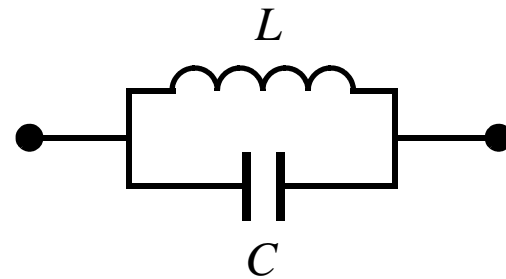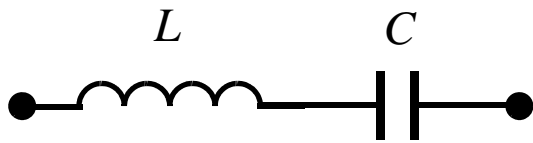

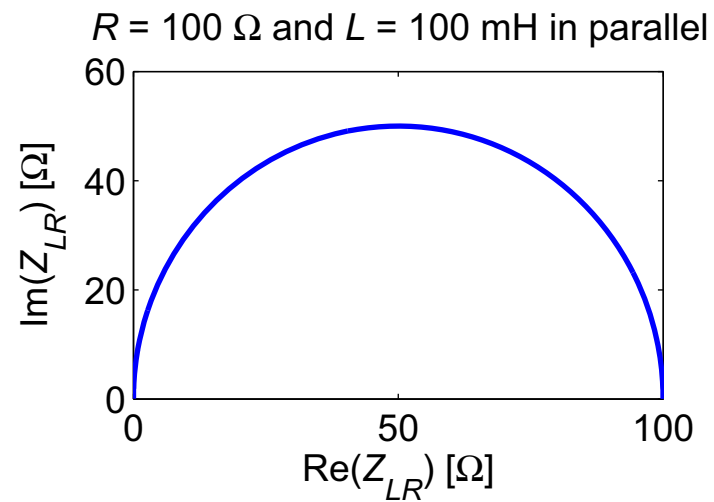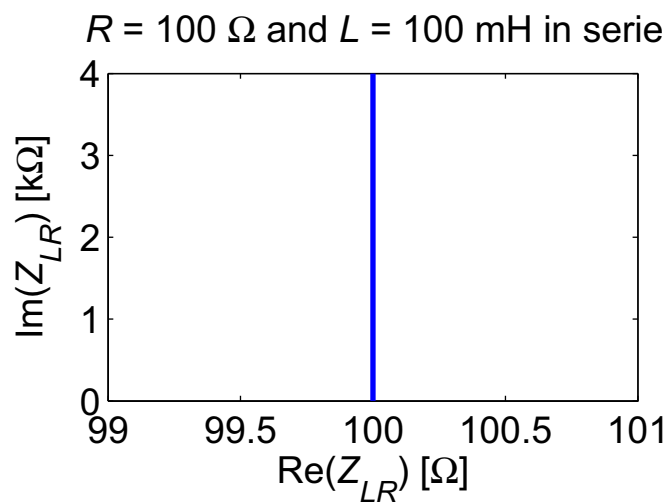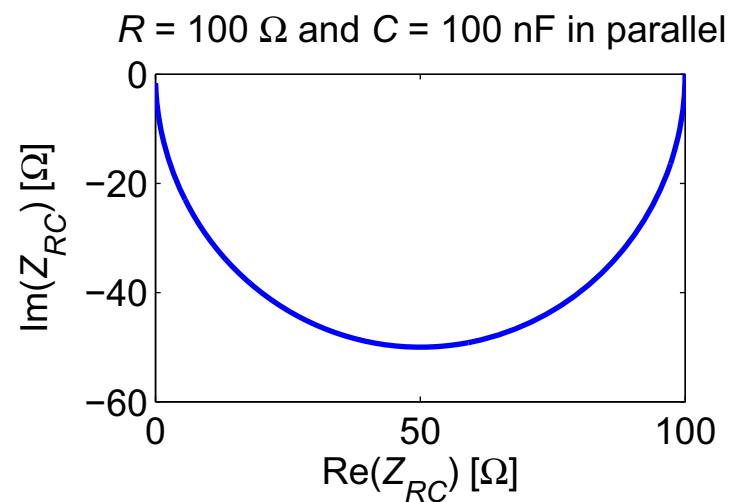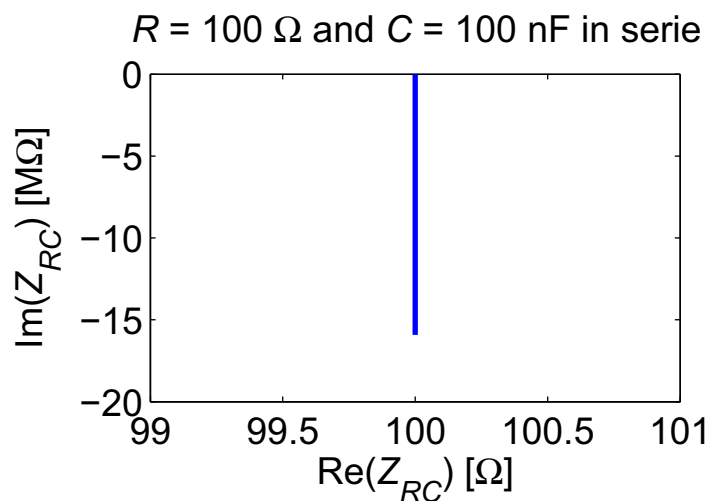
# Voorstelling impedanties in complexe vlak




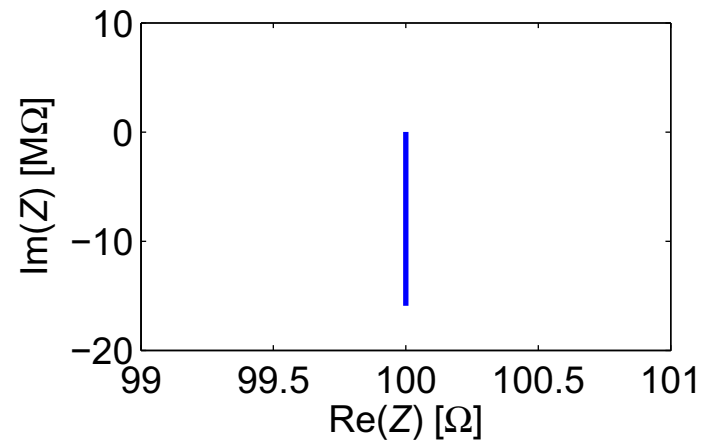
$R = 100 \Omega$ ,  $L = 100 \text{ mH}$ , en  $C = 100 \text{ nF}$  in serie




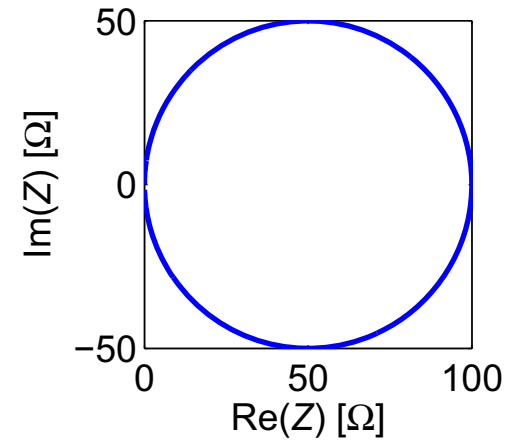
$R = 100 \Omega$ ,  $L = 100 \text{ mH}$ , en  $C = 100 \text{ nF}$  in parallel



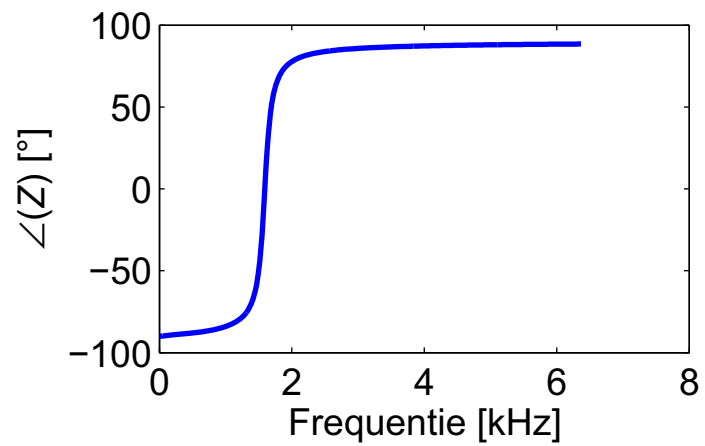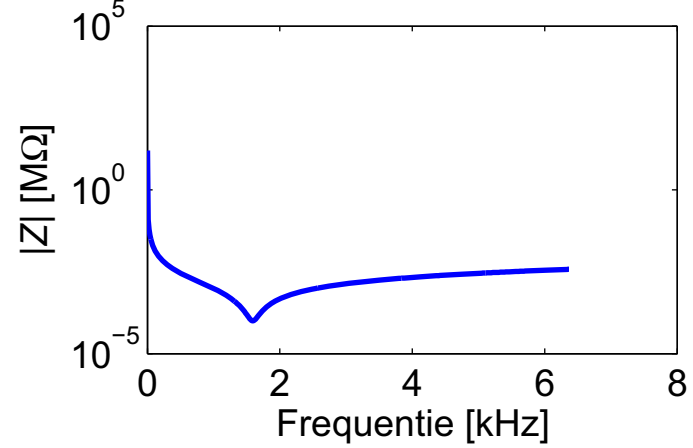
$R = 100 \Omega$ ,  $L = 100 \text{ mH}$ , en  $C = 100 \text{ nF}$  in serie



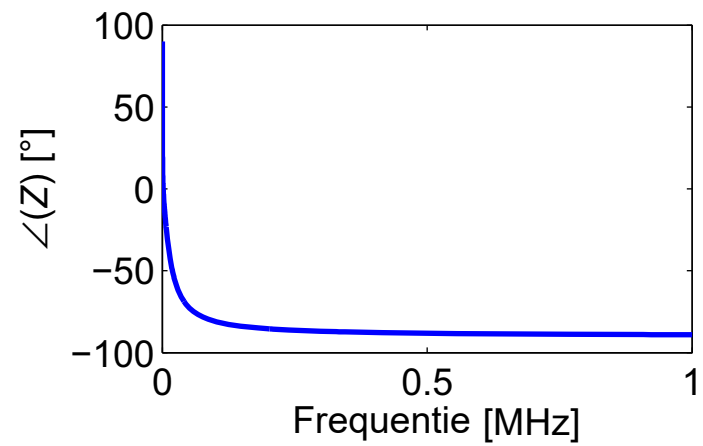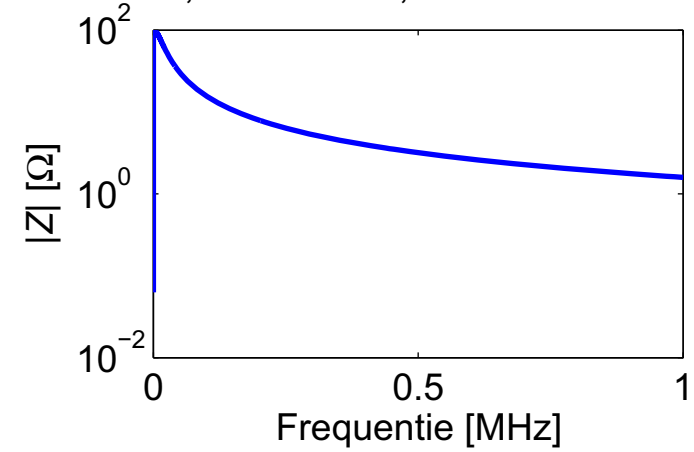
$R = 100 \Omega$ ,  $L = 100 \text{ mH}$ , en  $C = 100 \text{ nF}$  in parallel


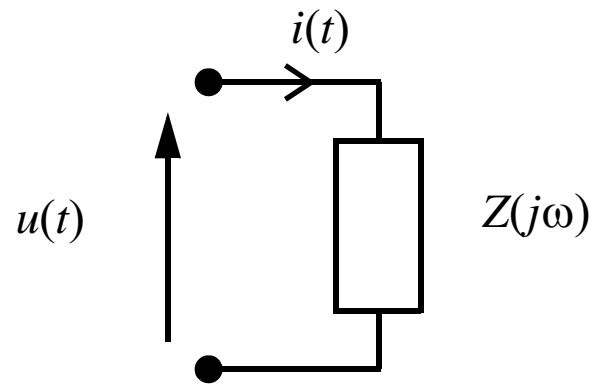
# Gemiddeld vermogen onder sinusoidaal regime




# Maximale vermogenoverdracht

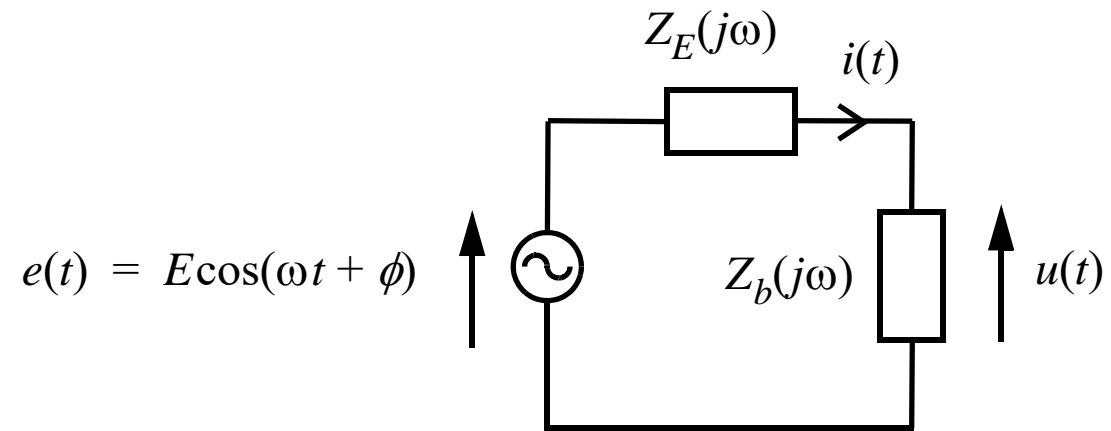




# Overgangsverschijnselen - tijdsdomein


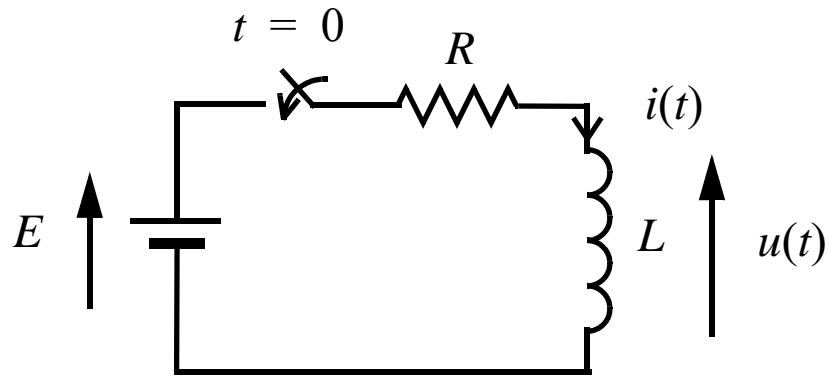


$$i(0) = 0$$

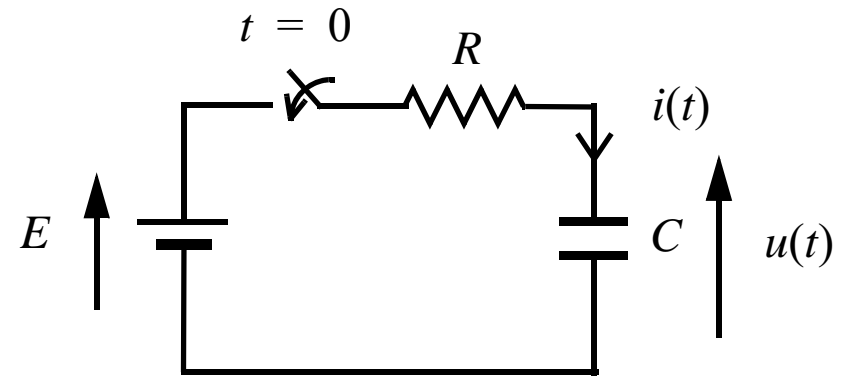


$$u(0) \neq 0$$

# Bepaling van de orde

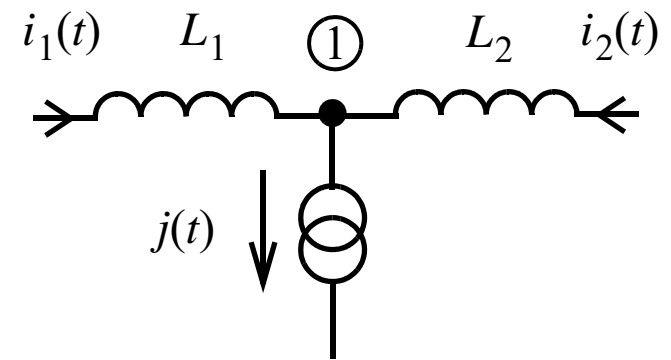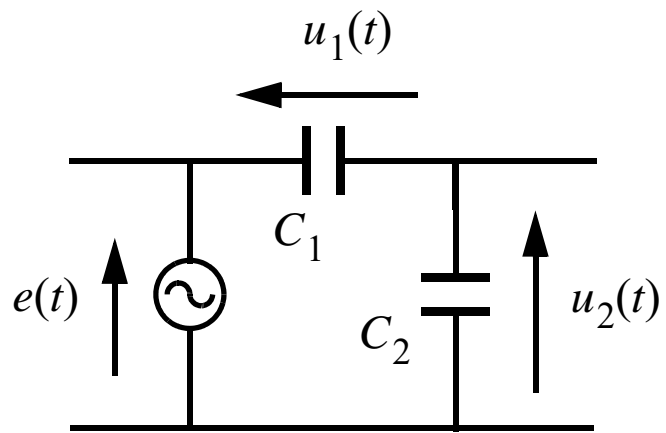

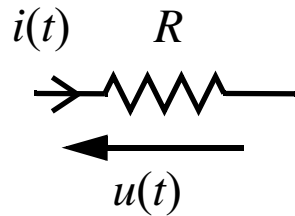
## Overgangsverschijnselen - Laplace domein



$$u(t) = Ri(t)$$

⇓


$$U(p) = RI(p)$$

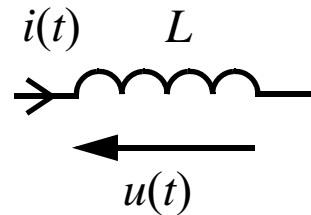

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

⇓


$$U(p) = LpI(p) - Li(0)$$

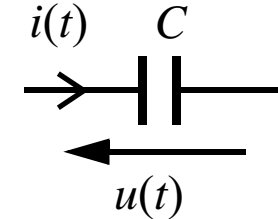


$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$$


⇓
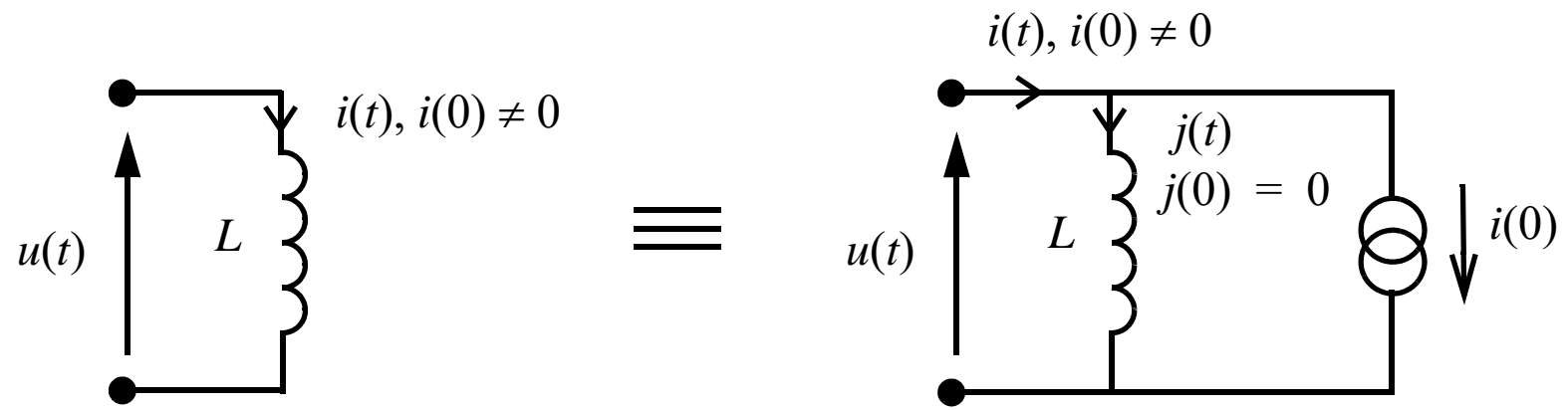
$$U(p) = \frac{1}{Cp} I(p) + \frac{u(0)}{p}$$





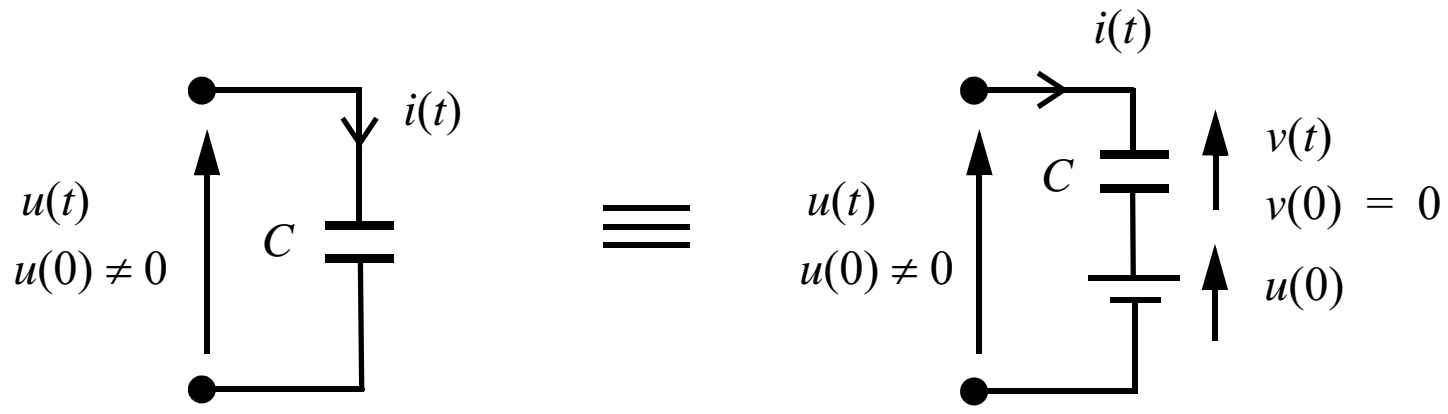


# Voorbeeld 1


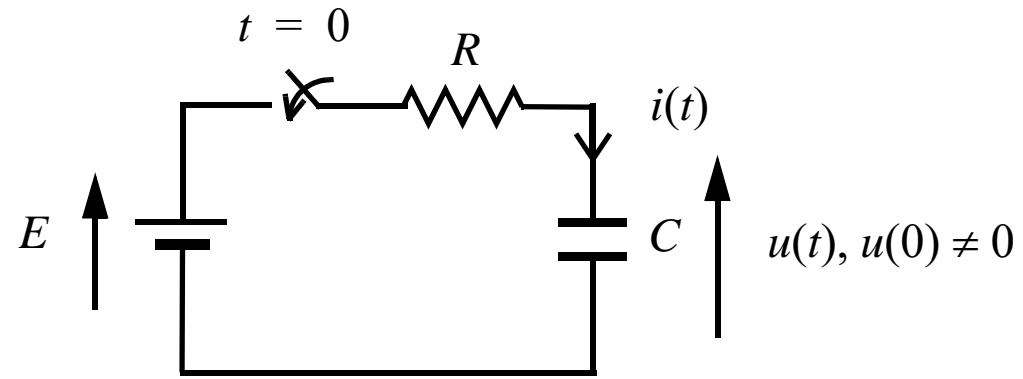


# Voorbeeld 1

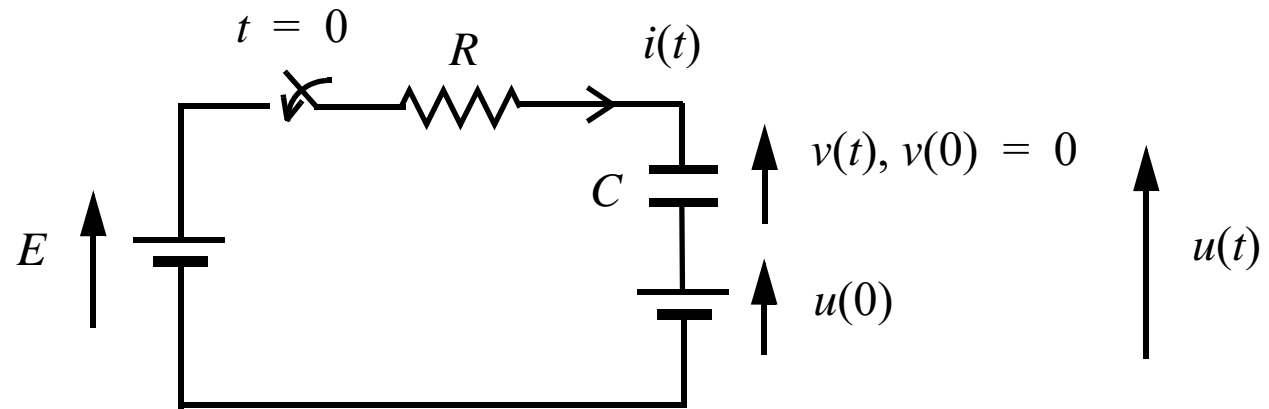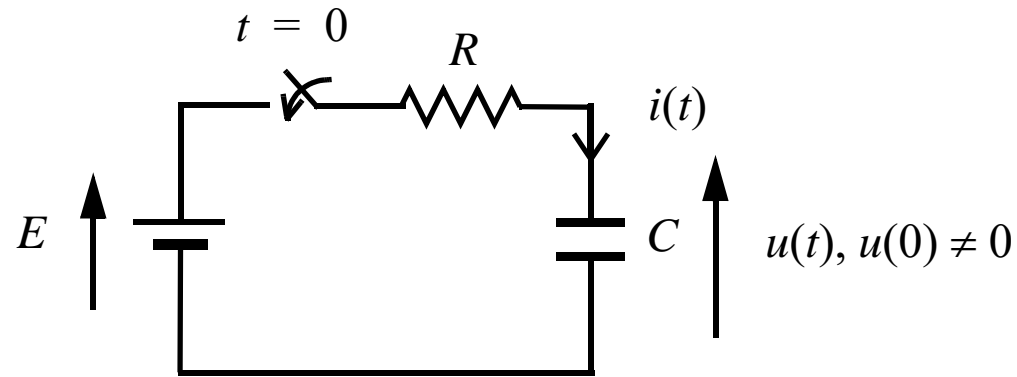


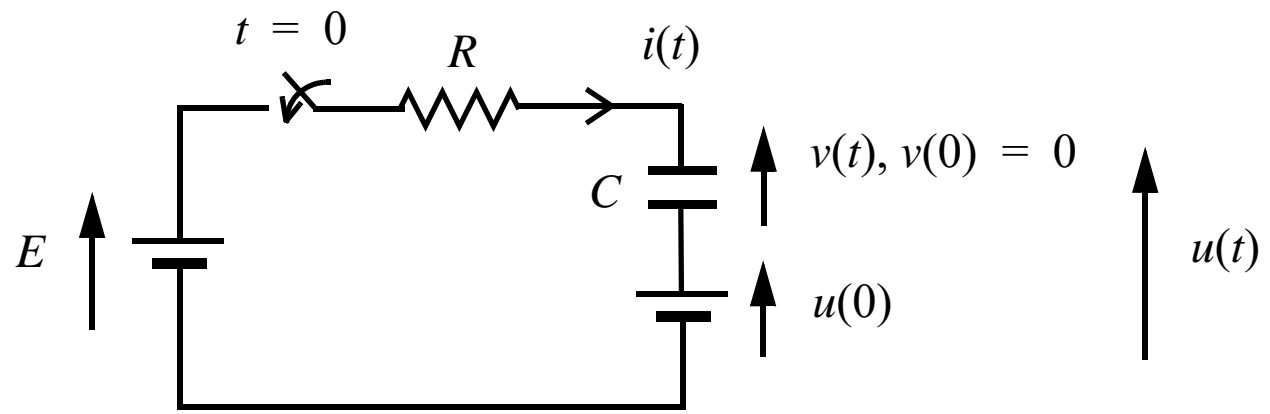





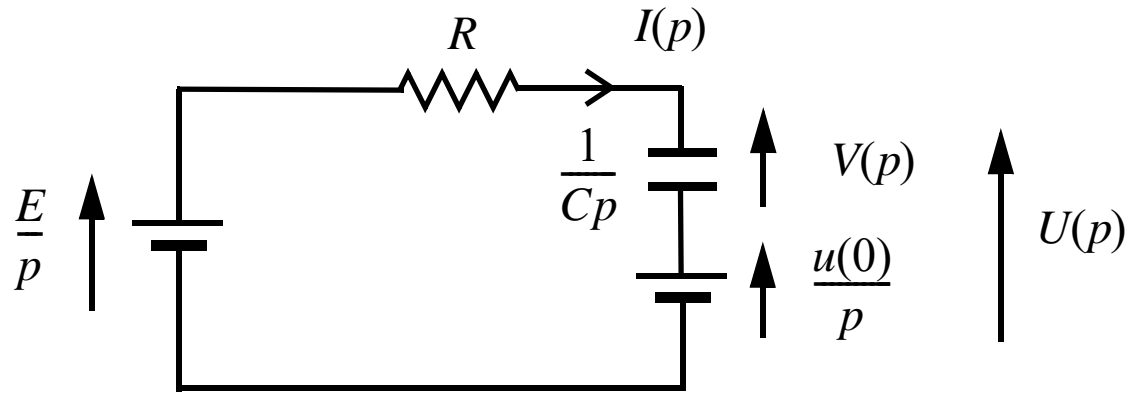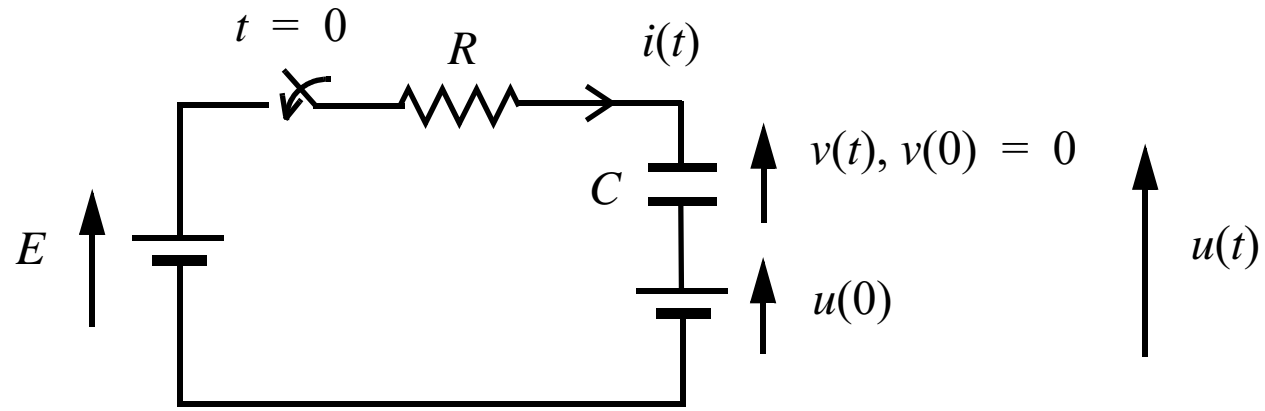




## Voorbeeld 2

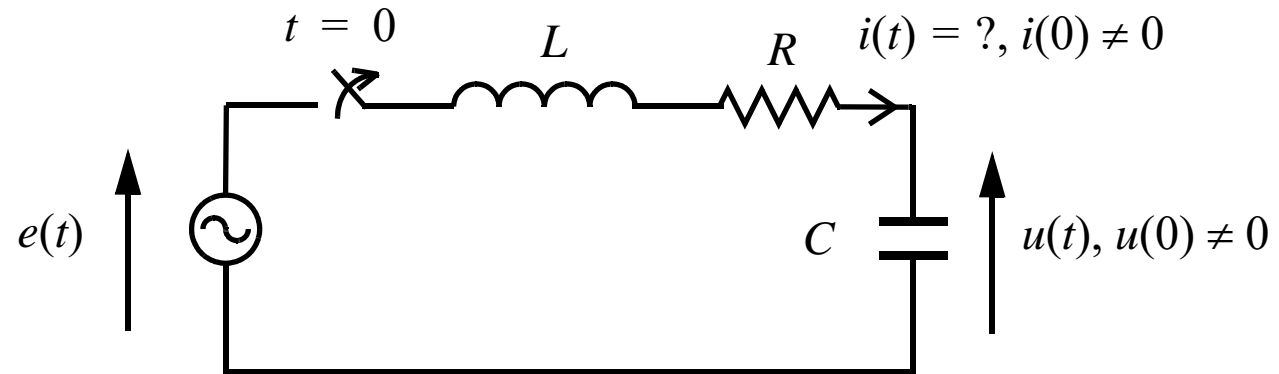




## Voorbeeld 2

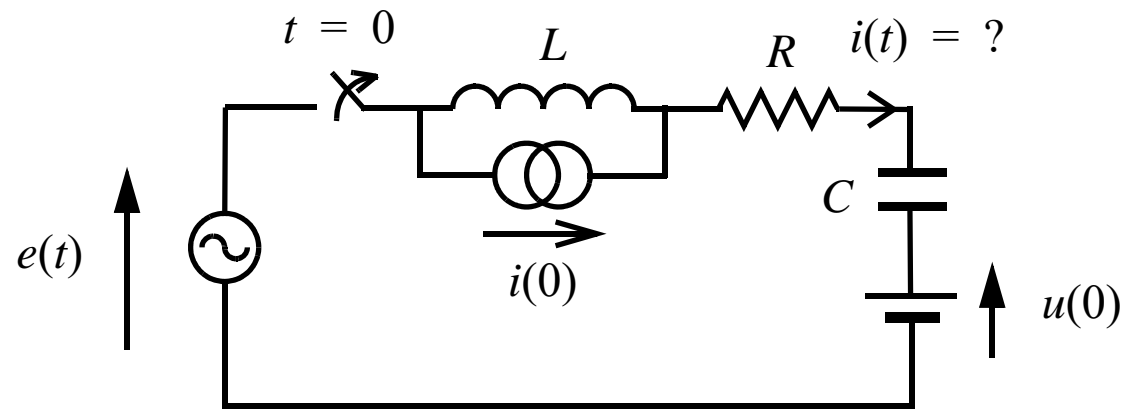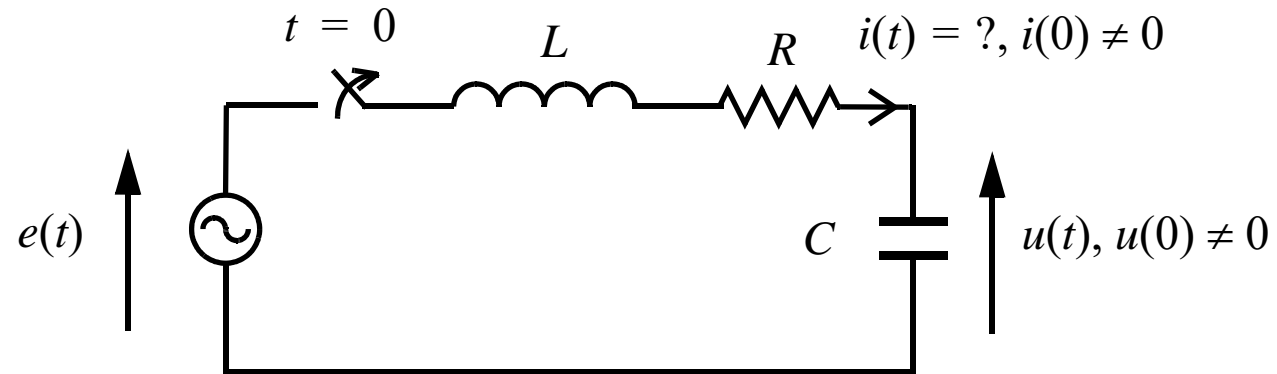




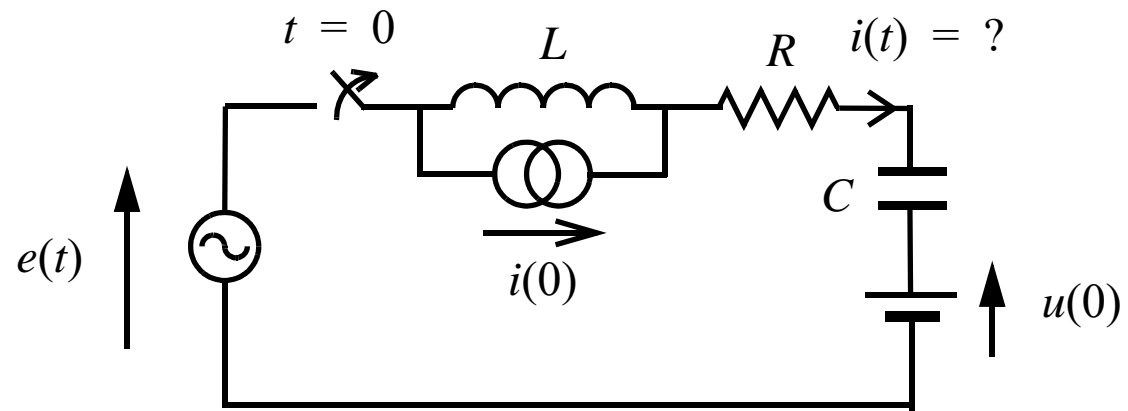


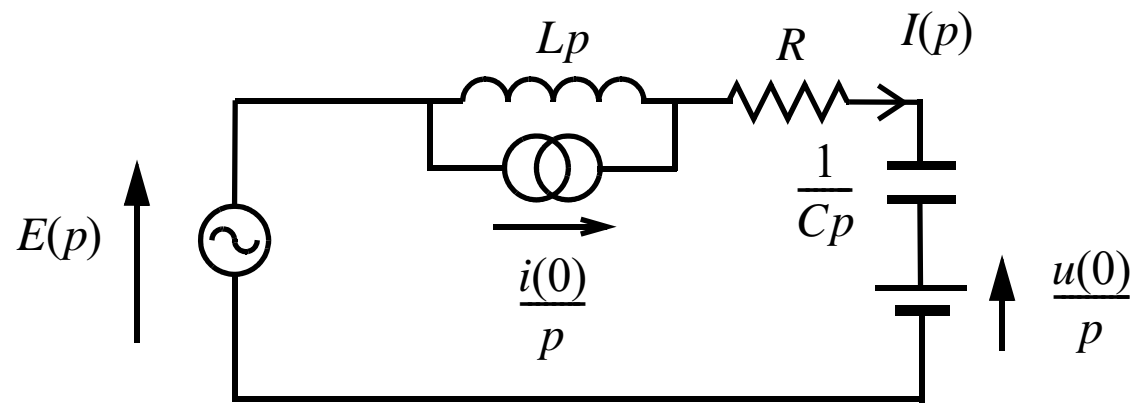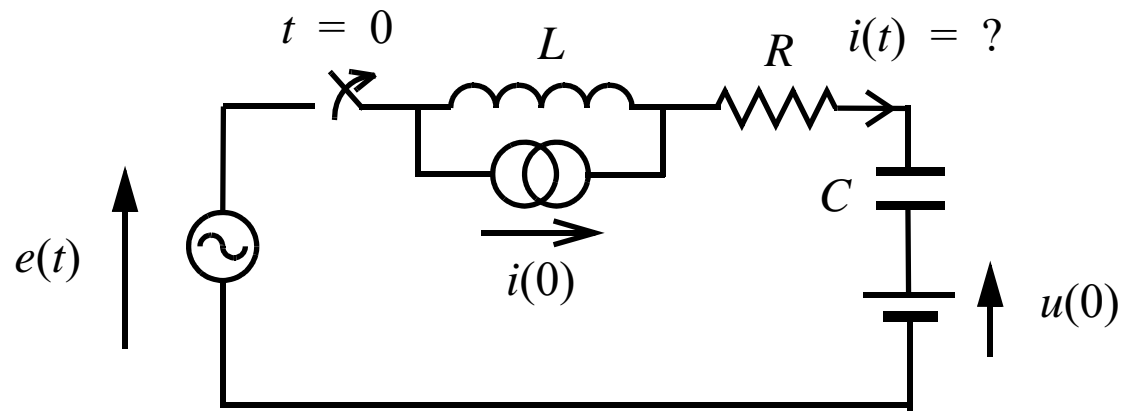

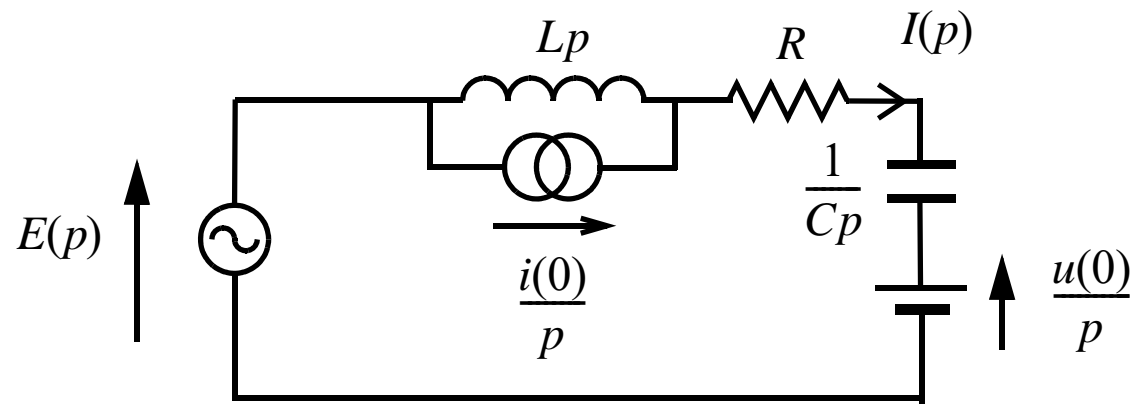

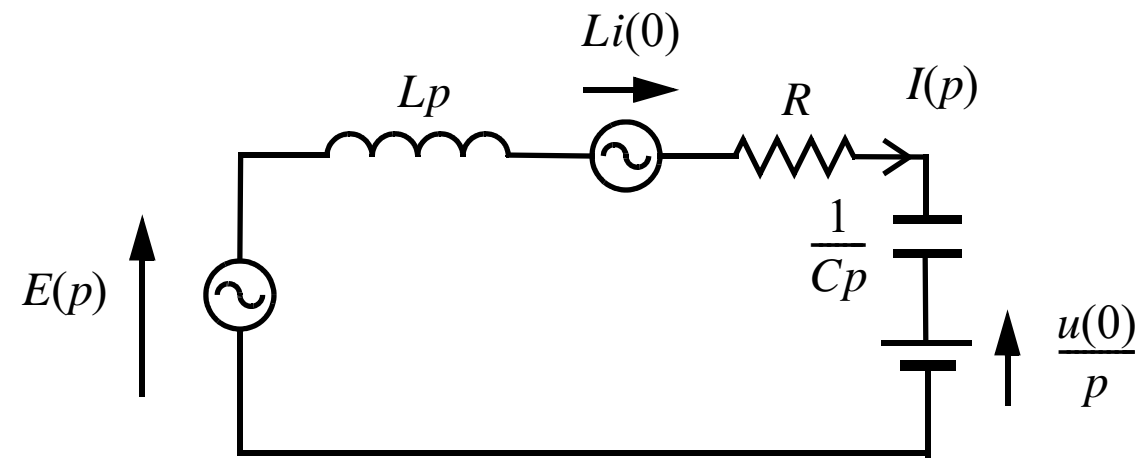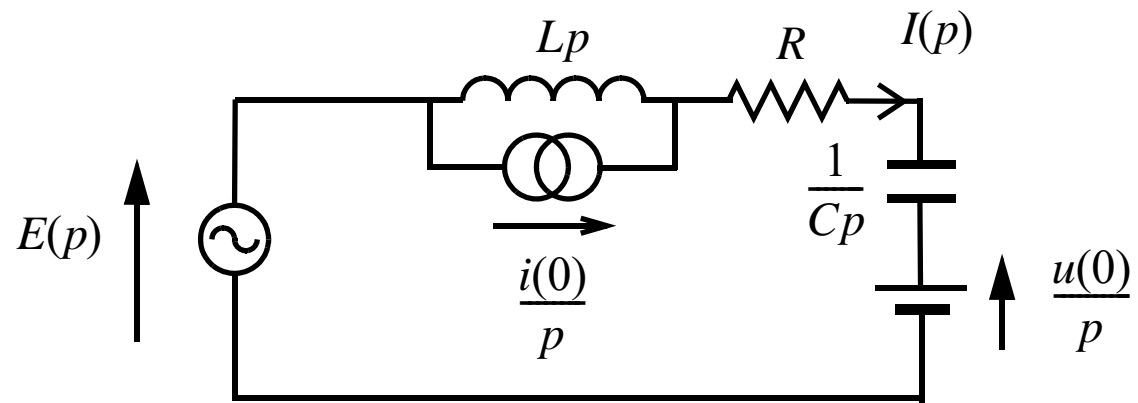


# DC bron

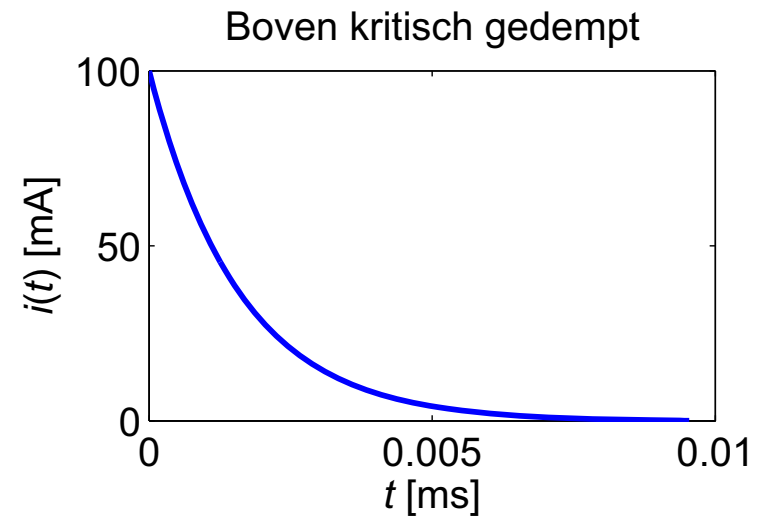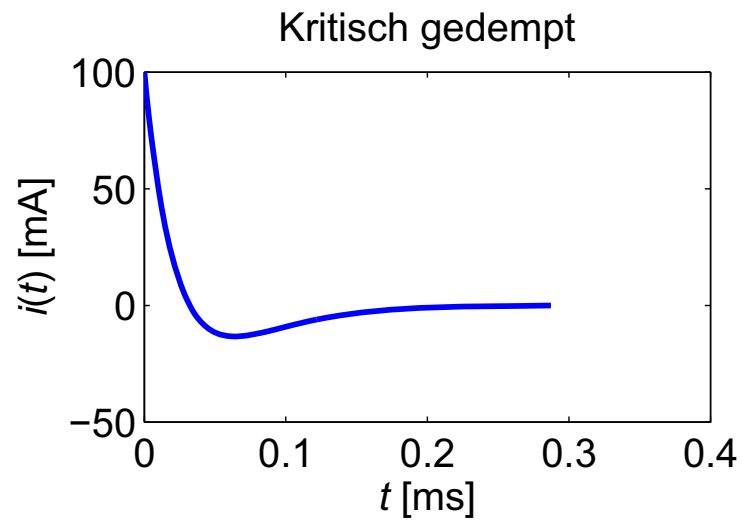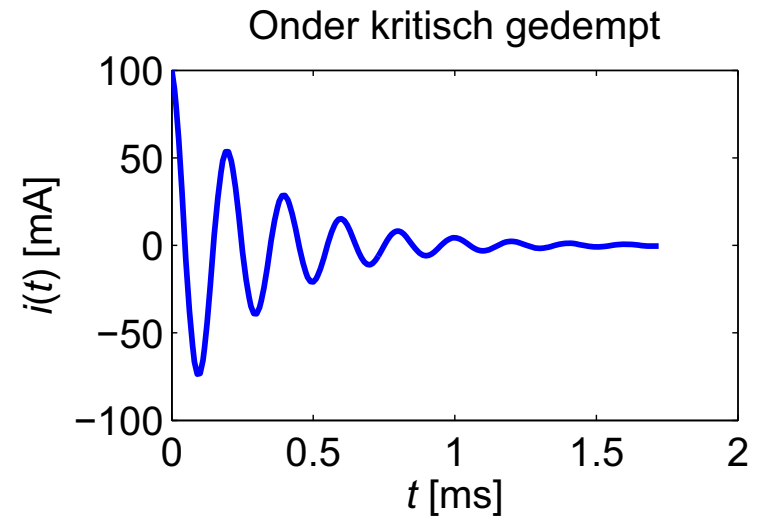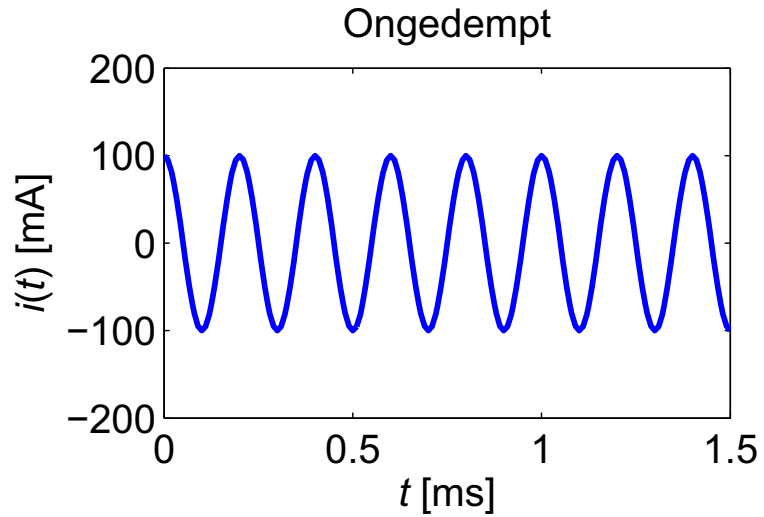



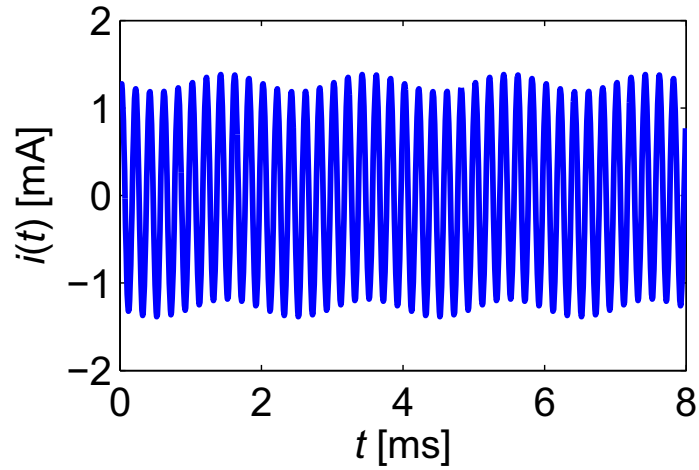
# AC bron


Ongedempt ( $T_{\text{bron}} = 2 \text{ ms}$ )



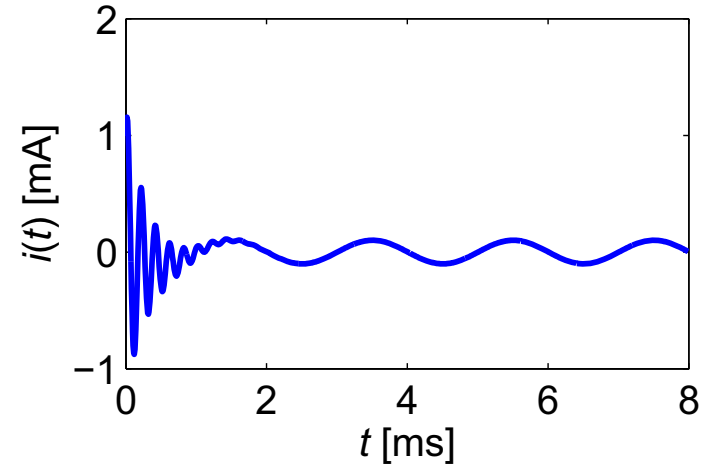
Onder kritisch gedempt ( $T_{\text{bron}} = 2 \text{ ms}$ )




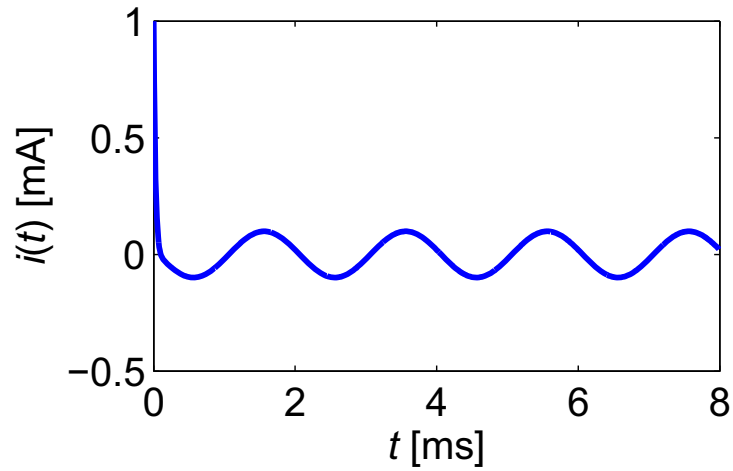
Kritisch gedempt ( $T_{\text{bron}} = 2 \text{ ms}$ )



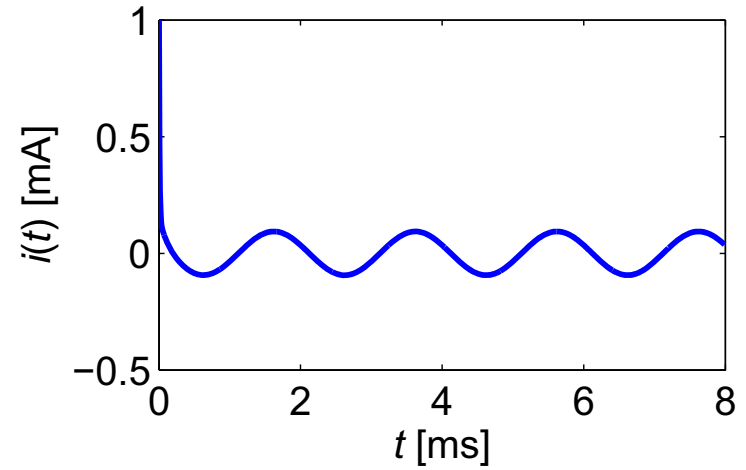
Boven kritisch gedempt ( $T_{\text{bron}} = 2 \text{ ms}$ )





# Methode van de maasstromen

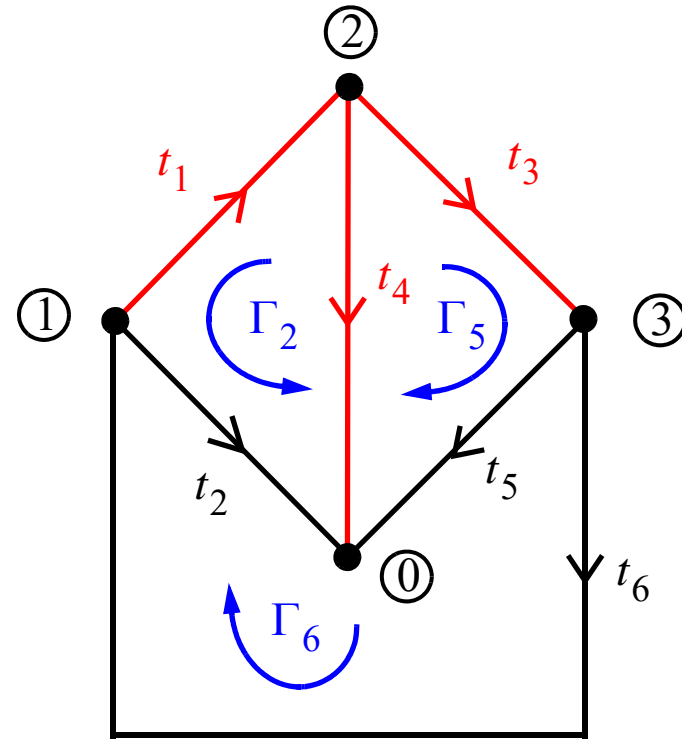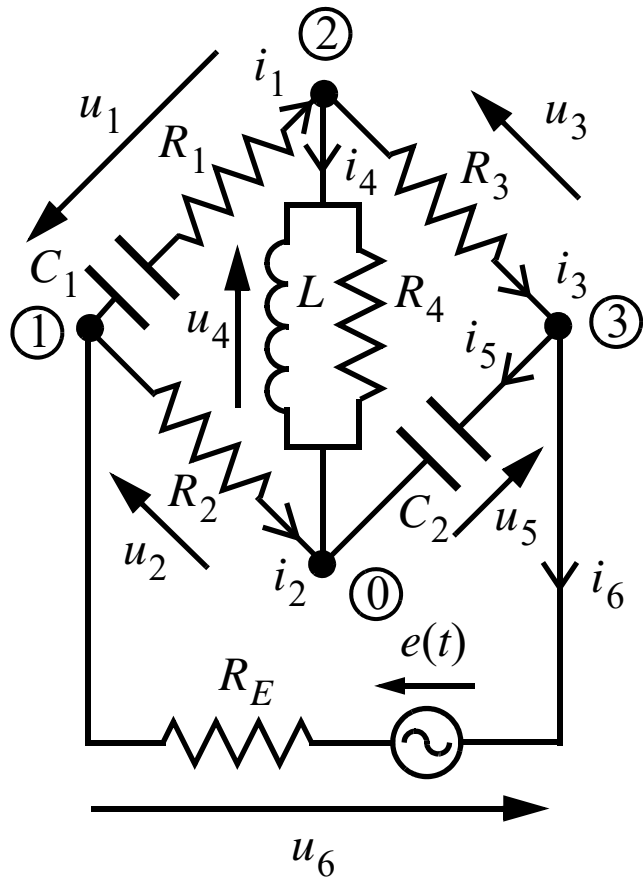


# I-shift

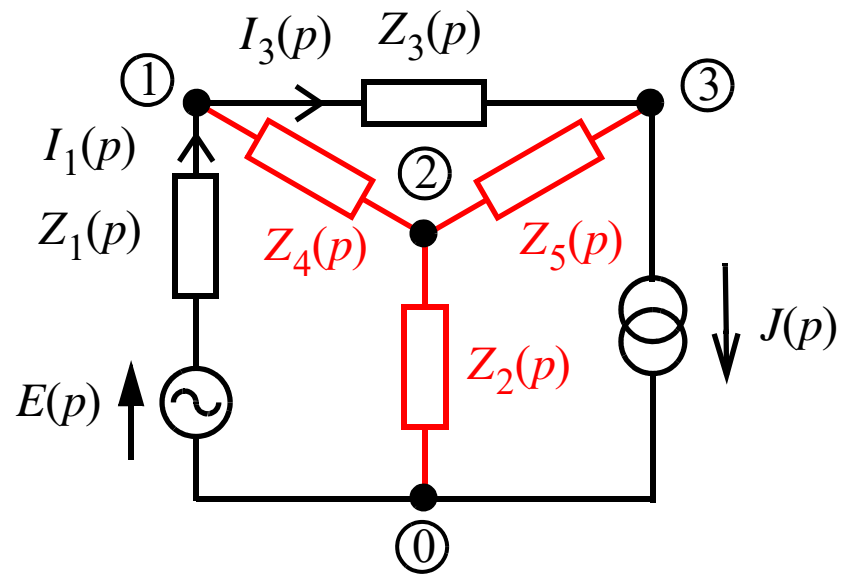

# I-shift

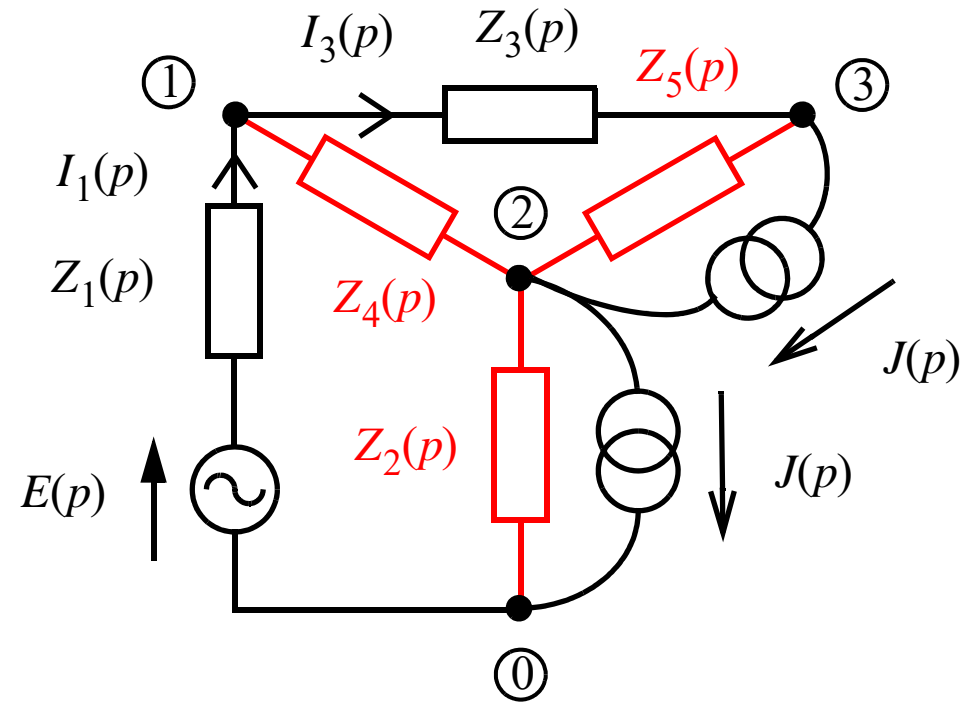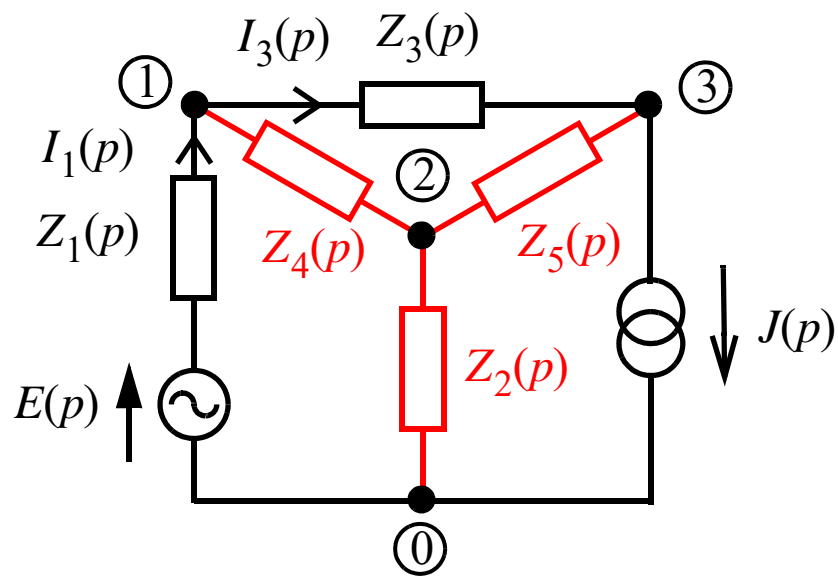

# I-shift

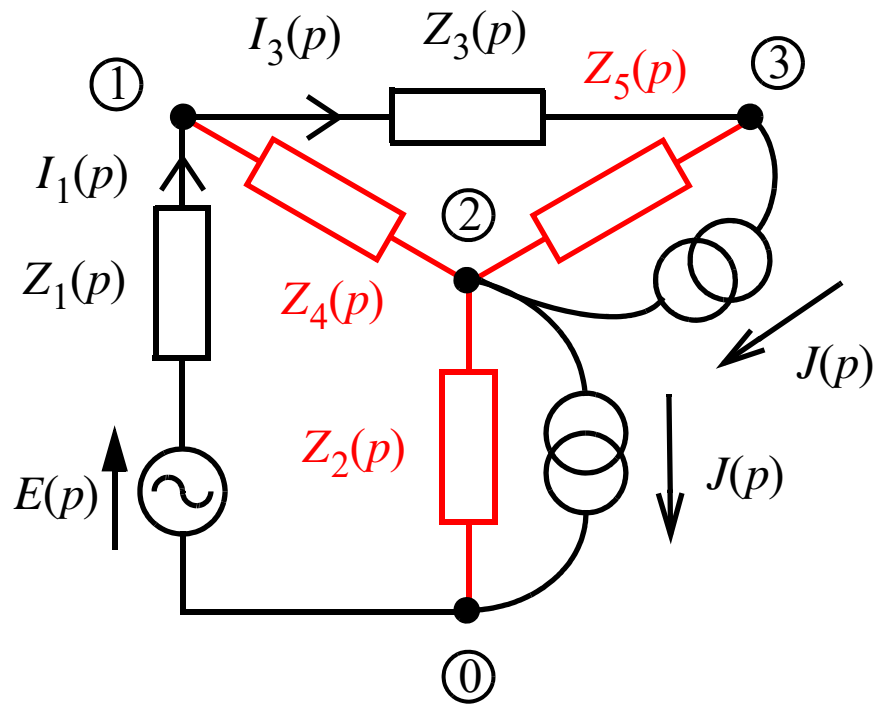

# I-shift

